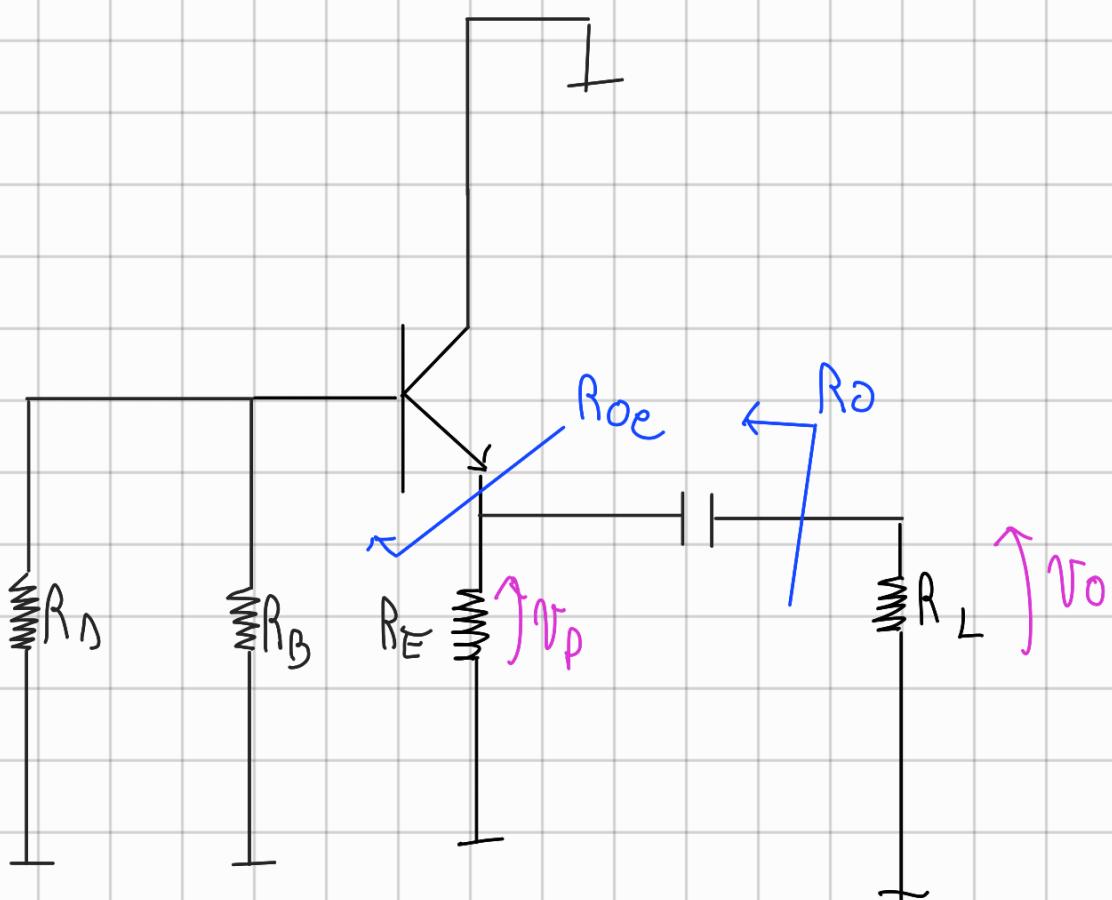



$$\frac{V_{CE}}{R_E + R_{CA}} \cdot R_{CA} = V_O$$

$\hat{V}_{CE}, \hat{V}_N$  in me pick de gryz diode por  $\hat{V}_2$

$$\frac{\hat{V}_{CEmax}}{|A\hat{V}_N|} = \hat{V}_D$$



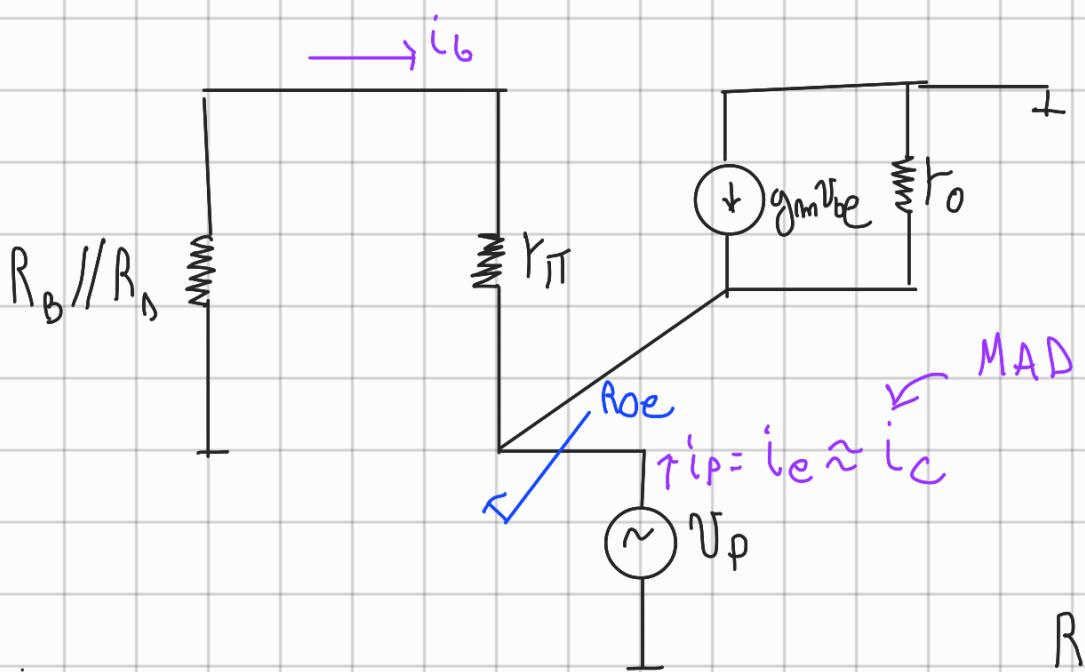○ Este  $R_O$  mide en la tipica, no es en un extremo



$$\frac{i_C}{i_b} = \beta$$

$$R_{Oe} = \frac{U_p}{i_p}$$

$$R = R_B // R_D + r_T$$

$$r_T = \frac{\beta_0}{g_m} \longrightarrow \frac{r_T}{\beta_0} = \frac{1}{g_m} = r_d$$

Usamos el teorema de Miller:  $i_b \cdot R = i_c R_o^*$

$$\frac{i_c R}{\beta} = i_c R_o^*$$

$$R_{oe} = \frac{R_B // R_n + r_T}{\beta + 1} \approx \frac{R_B // R_n}{\beta} + \frac{r_T}{\beta} = \frac{R_B // R_n}{\beta} + r_d$$

$\downarrow$   
 $= 0 \text{ si } R_n = 0$



o Andijas los extremos:  $R_D = 0$  y  $R_D \rightarrow \infty$


$$R_0 = R_{oe} \parallel r_o$$

↓  
Dependiendo  $V_A$  cuando vario  $R_{oe}$

Si  $R_L$  es comparable con  $R_D$  → no nos sirve resistencia  $R_L$  grande para que  $V_i = V_D$




Adaptar impedancias

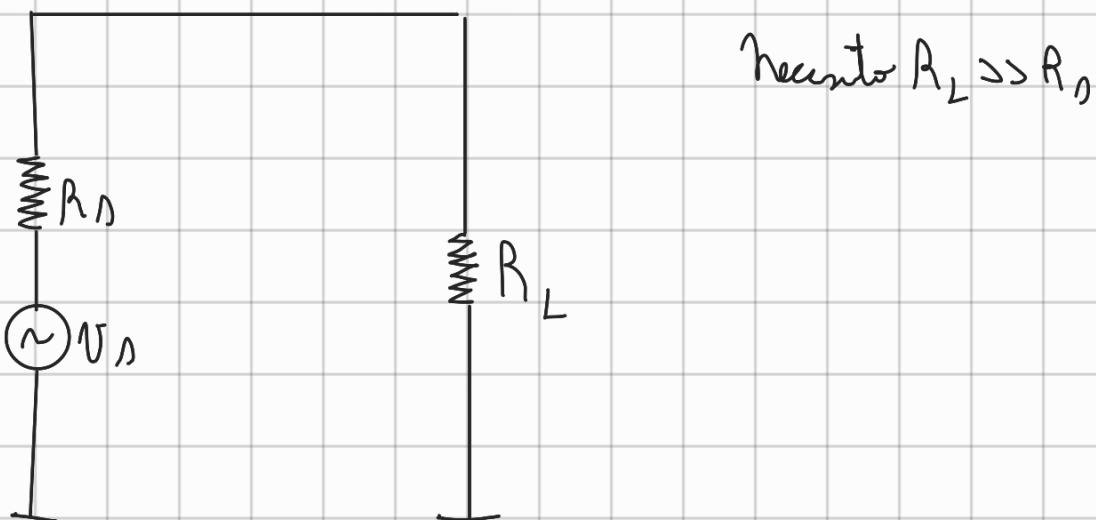

Resistor  $R_L \gg R_D$

Como  $R_L$  está en la entrada del transistor lo que en realidad sucede

es

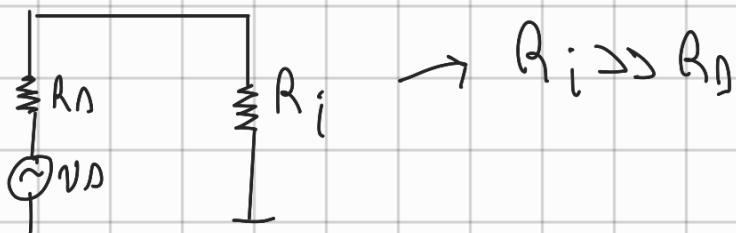


$R_i \gg R_D$

o con la resistencia  $R_E$  lograremos hacer algo parecido a lo visto



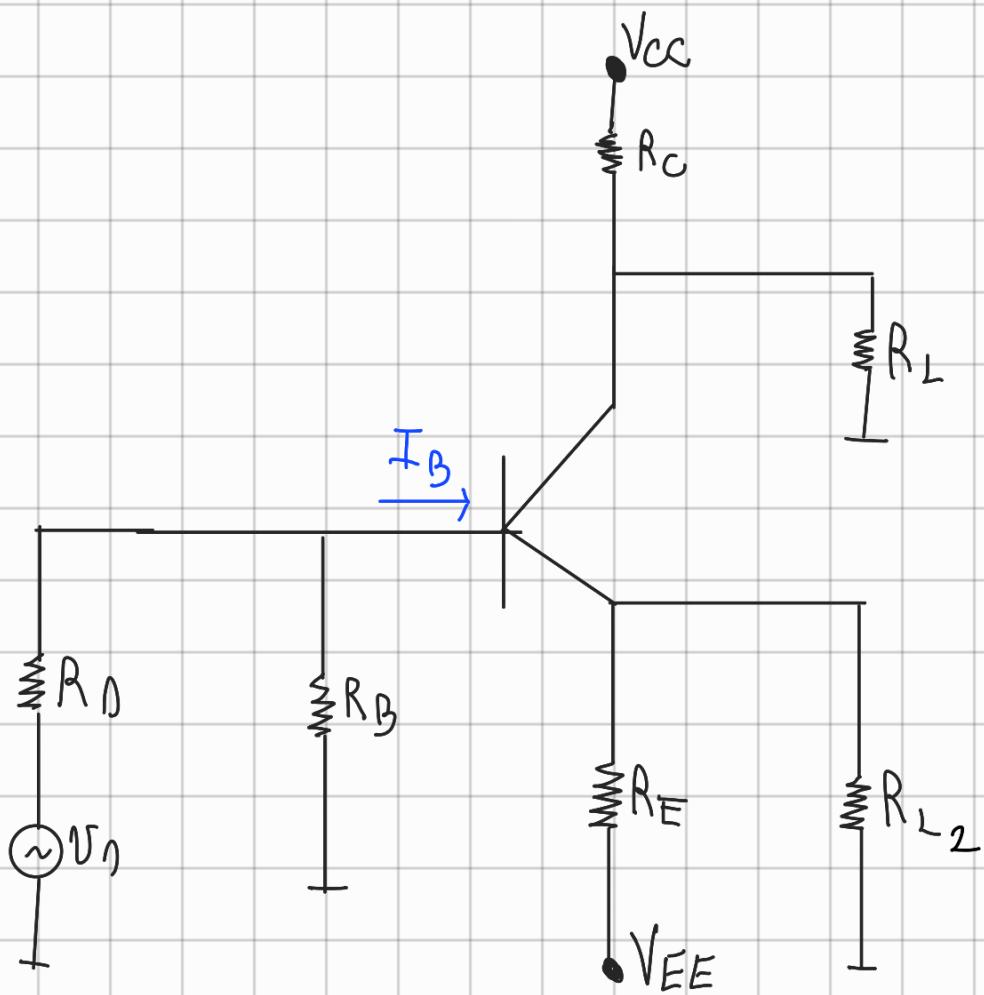
el  $R_E$  nos impide a que la tensión sea igual  
Toda en  $R_L$



Amplifica directo en todos lados sin capacitors


•  $R_D$  participa en el punto Q

### Polarización

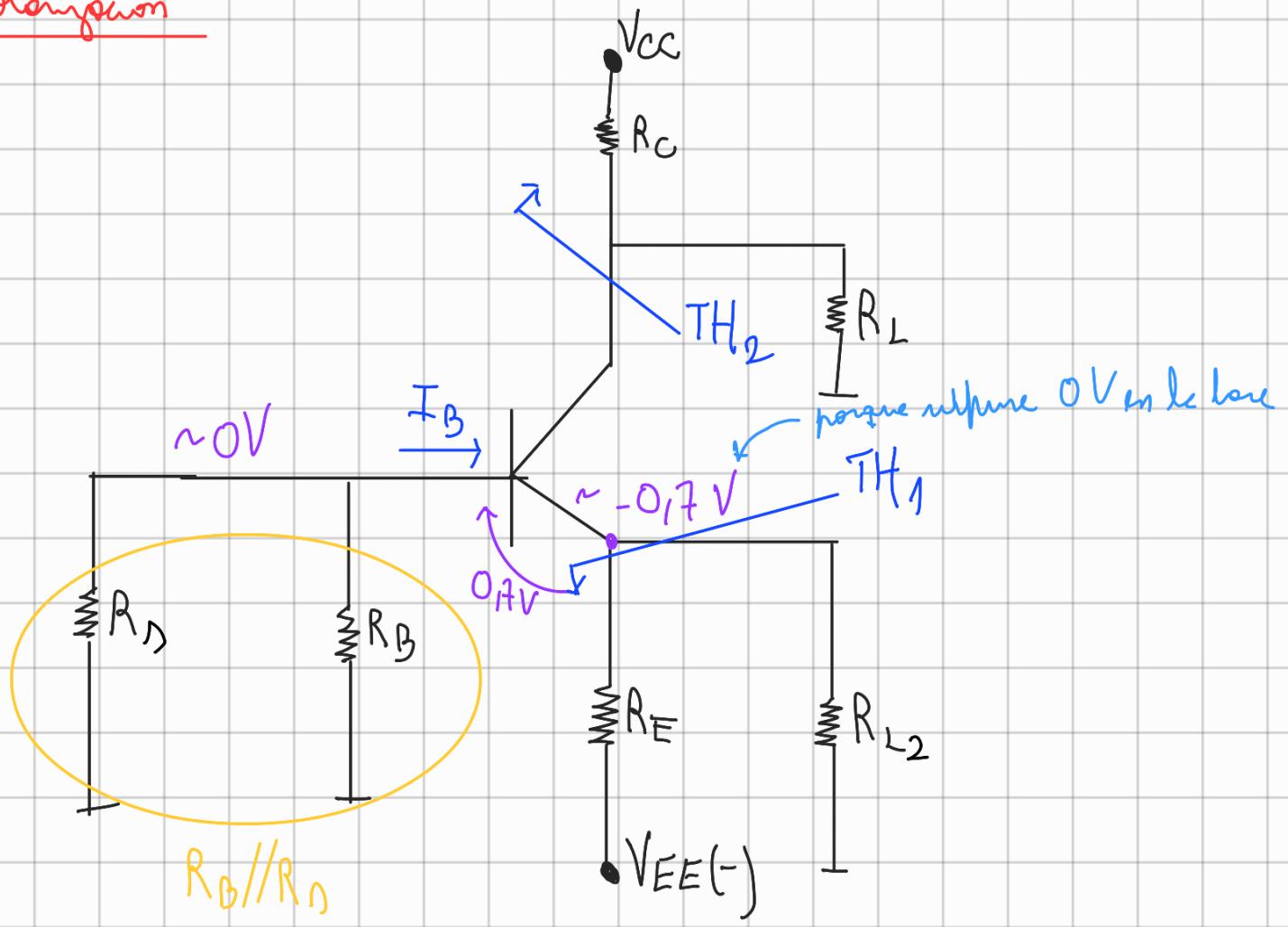


$$I_B \cdot R_B // R_D \approx 0$$

Síntesis

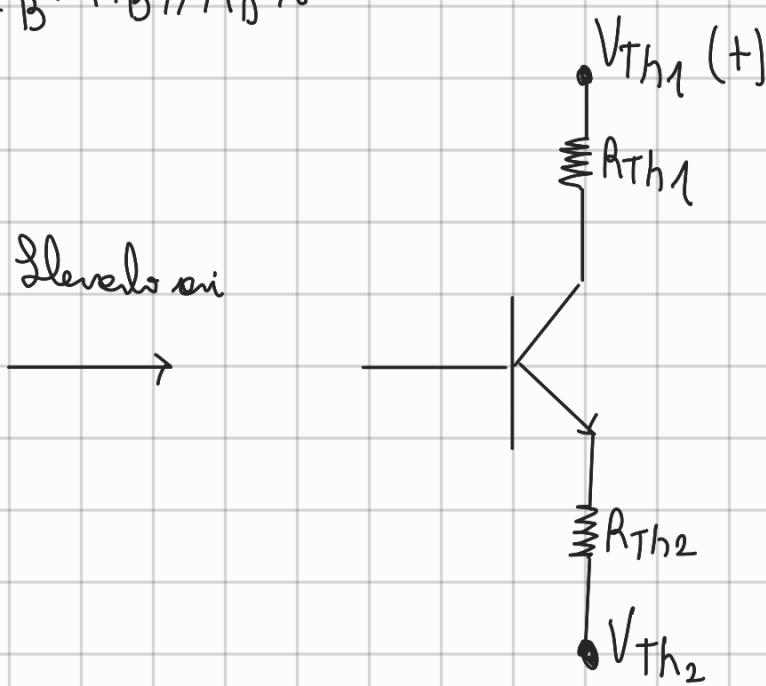

o  $V_{Th_1}$ : (clectr)

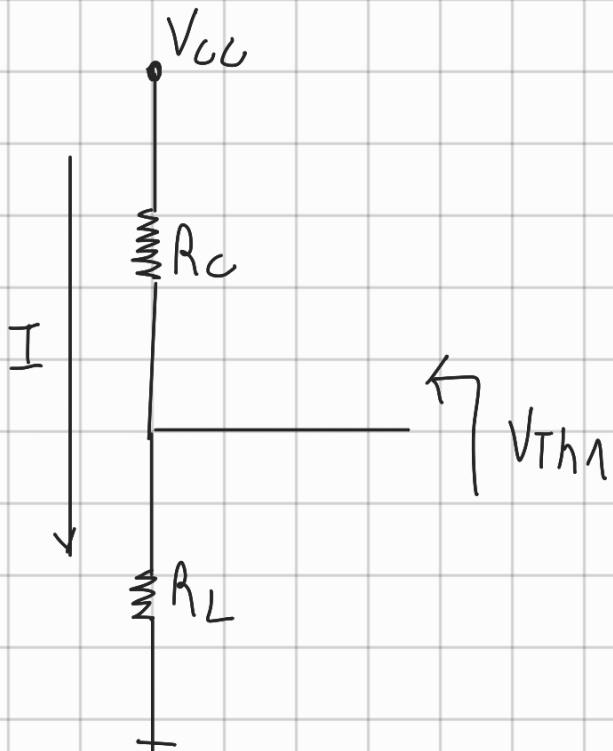


$$\frac{V_{CC}}{R_C + R_L} \cdot R_L = V_{Th_1}$$

$\approx 0$

$$R_{Th} = R_C // R_L$$


o  $V_{Th_2}$ : (emisor)

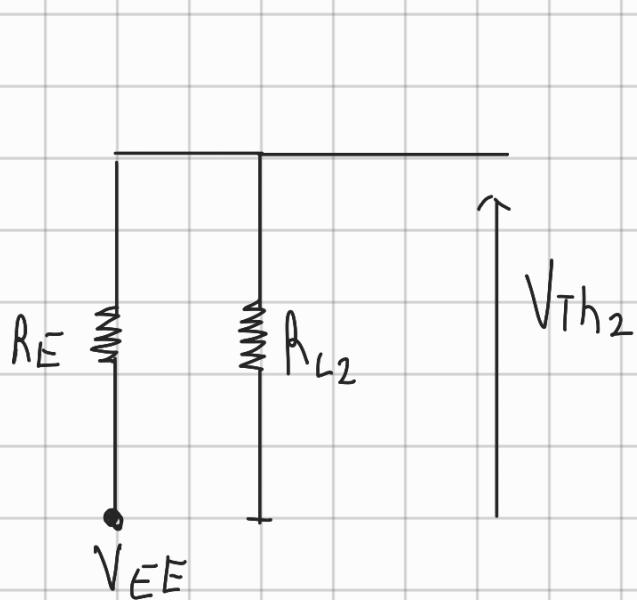

(-)

$$V_{Th_2} = \frac{V_{EE}}{R_E + R_{L2}} \cdot R_{L2}$$

$$R_{Th_2} = R_E // R_{L2}$$

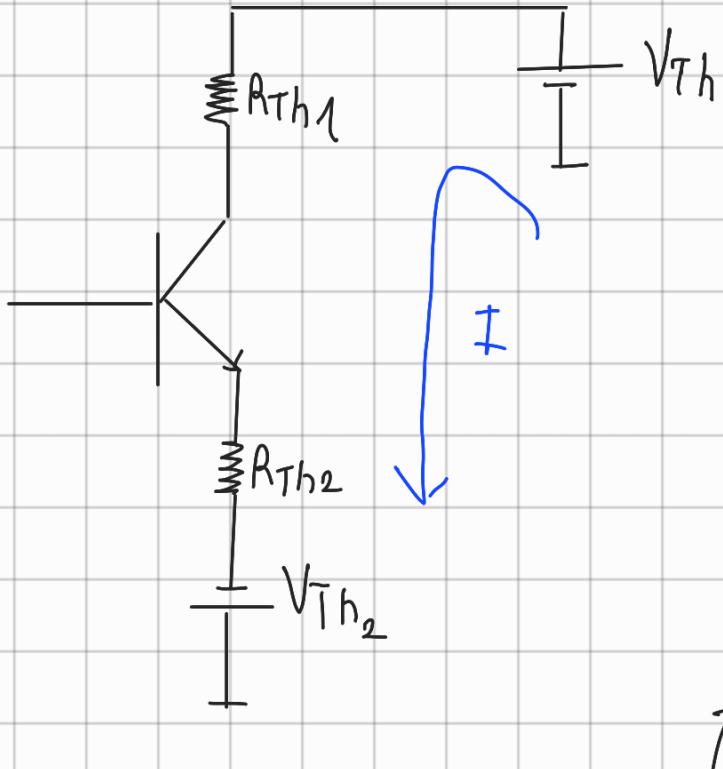


no hay corrientes distintas para la corriente



○ Los rectos de corriente estática y dinámica no se coincidir

↳ los límites van a depender de los  $V_{Th_1}$  y  $V_{Th_2}$

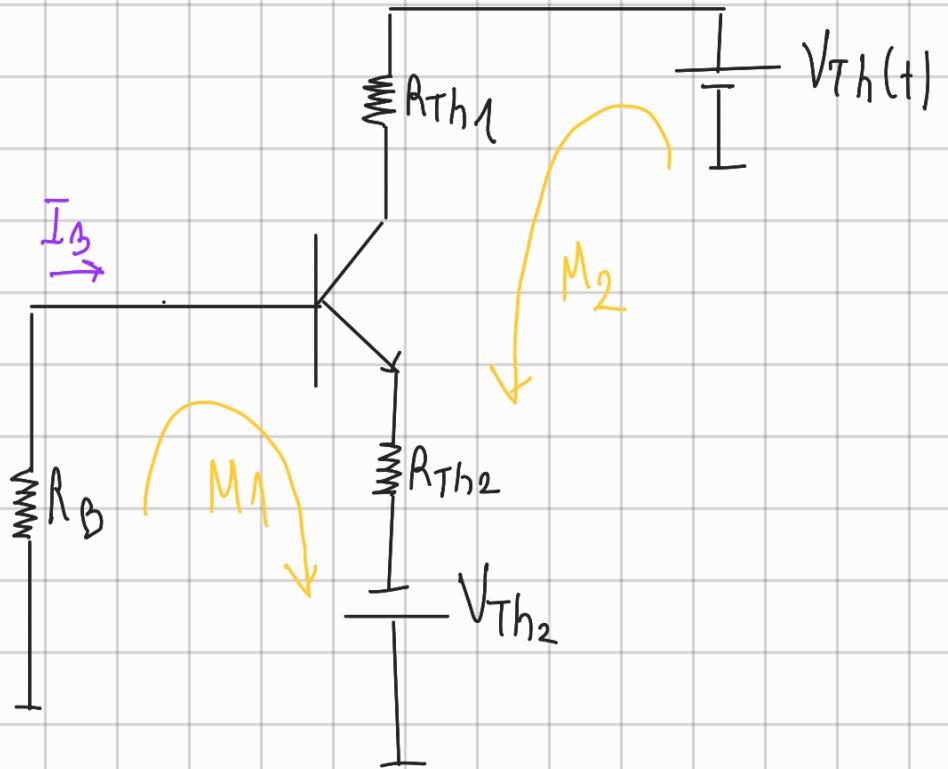
y los偏压 van a depender de  $R_{Th_1}$  y  $R_{Th_2}$



$$I_B = \frac{I_C}{B}$$

C - 34


Biasing

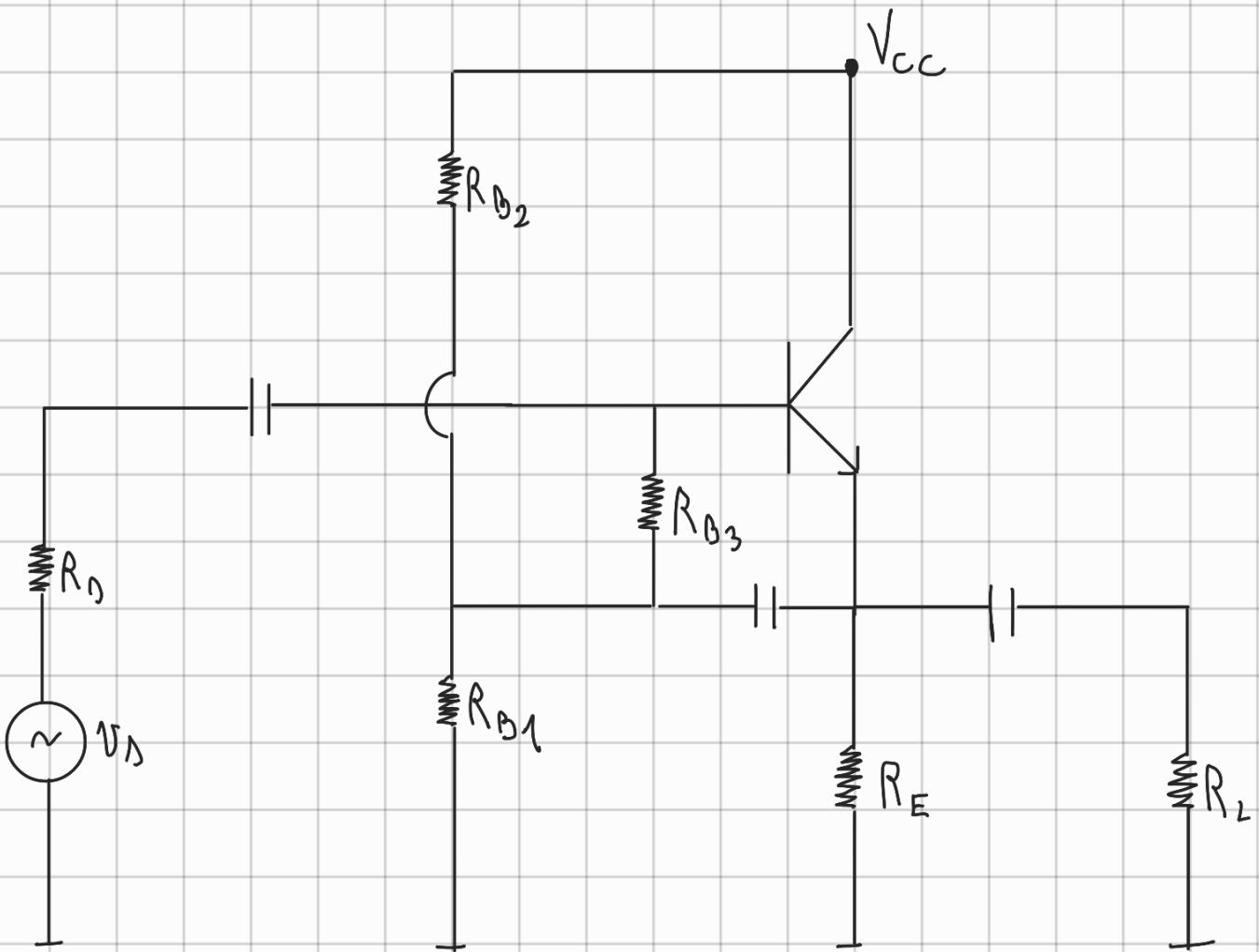

Conventional (steps)



$R_{i_b}$

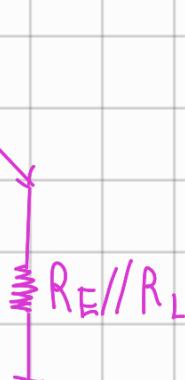


$$R_i = R_B \parallel [r_\pi + (\beta + 1)R_E \parallel R_L]$$

$\downarrow R_B \parallel R_{i_b}$

○ Bootstrap  $\rightarrow$  Busca remover  $R_B$  para tener  $R_{ib} = R_i$

↓  
esta es igual a la de antes

En resumen lo que queda es:

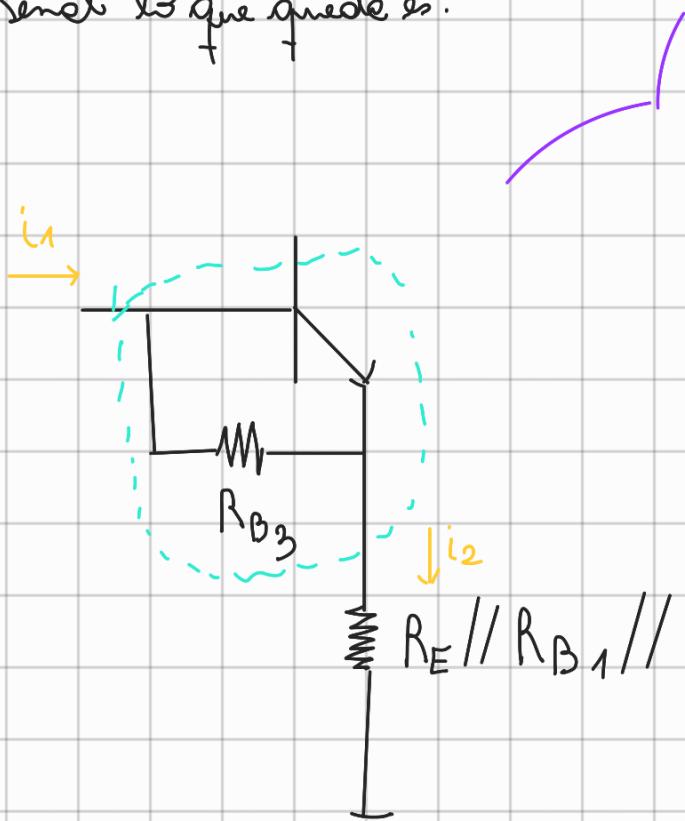

$$r^* = R_{B3} // r_\pi$$

$$\beta = g_m r_\pi$$

$$\beta^* = g_m (r_\pi // R_{B3})$$

Por que  $R_{B3}$  mantiene el beta


$$A_i = \frac{i_2}{i_1}$$


$$R_{B3} \gg r_\pi$$

$$i_1 \approx i_b \rightarrow i_2 = i_e \approx \beta i_b = \beta i_1$$

$$A_i = \beta$$

En corriente continua

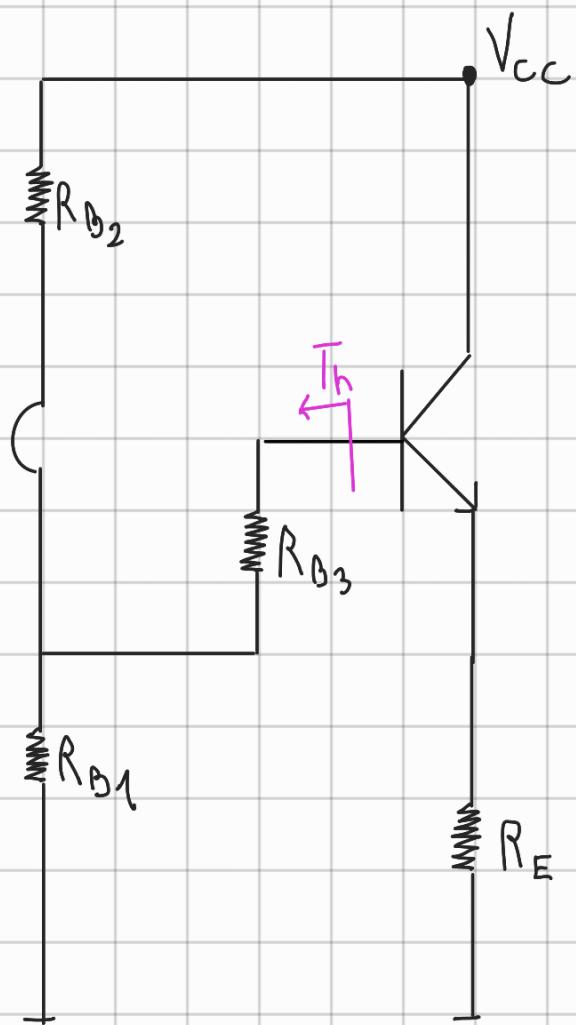

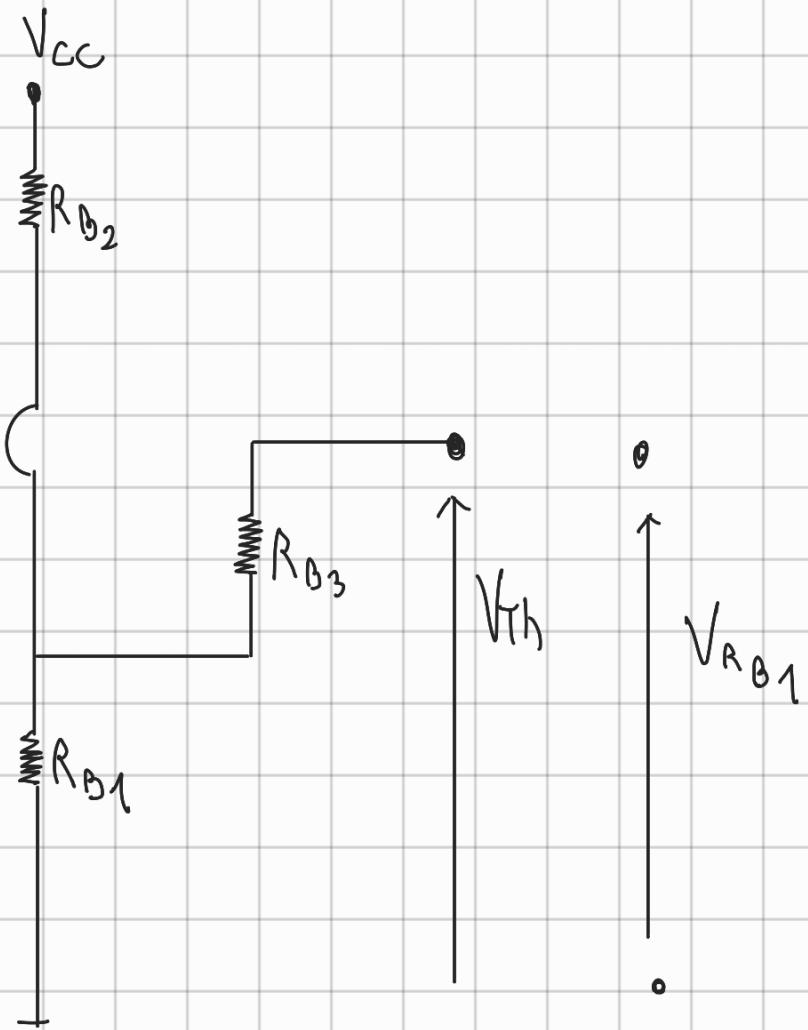

$$V_{Th} = \frac{V_{CC}}{R_{B2} + R_{B1}} R_B$$

$$R_{Th} = R_{B2} // R_{B1} + R_{B3}$$