

Problema N°5: Graficar en escala y en forma correlativa las formas de onda de la corriente y las tensiones sobre el diodo y sobre la resistencia en función del tiempo. Verificar por simulación con software adecuado. Hacerlo bajo las siguientes condiciones (comparar y extraer conclusiones):

	Diodo	T	V_H	V_L
a	1N4001	5 μ s	+10V	-10V
b	1N914	5 μ s	+10V	-10V
c	1N914	50ns	+10V	-10V





