
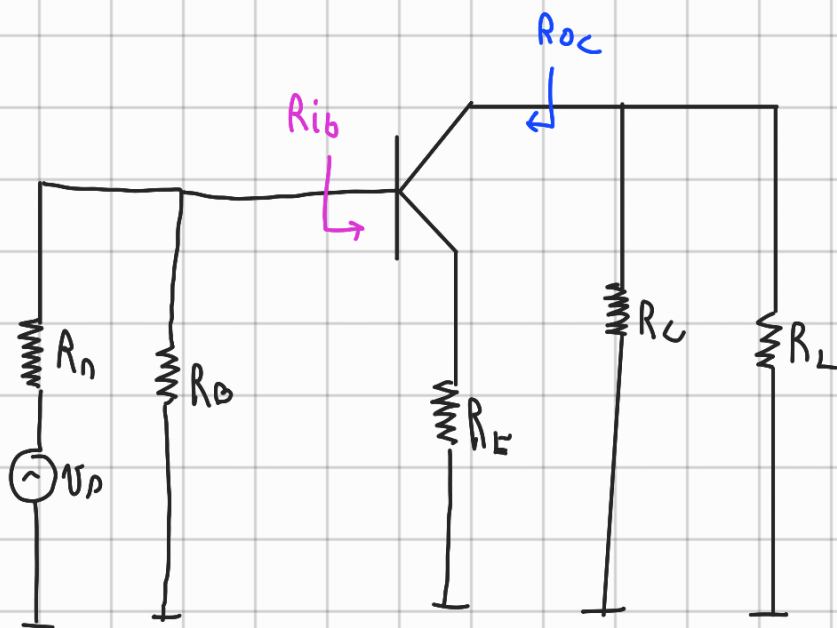

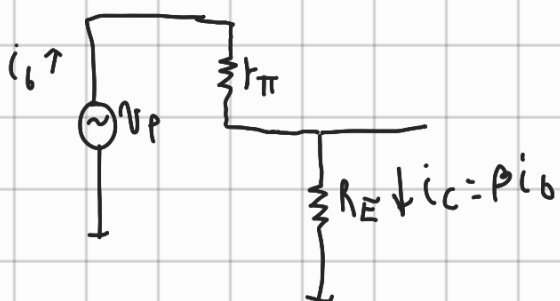
$$R_{oe} = \frac{-i_b (R_D // R_n + r_{\pi})}{-(\beta + 1) i_b} =$$



R_{ib}




$$R_{ib} = \frac{v_p}{i_p} = r_\pi + \beta R_E$$

$$R_i = R_B // R_{ib}$$

R_{oc}

$$R_{oc} = r_o (1 + g_m R_E)$$
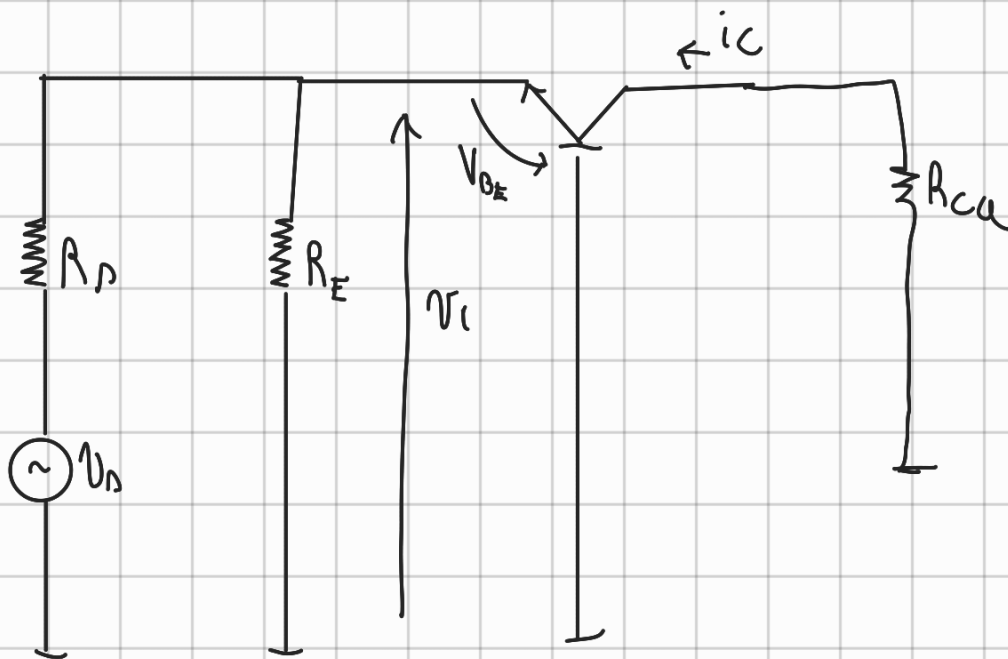
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-i_c R_{ca}}{V_{be} + i_c R_E} \quad \begin{matrix} r_o \rightarrow \infty \\ \downarrow \\ -g_m V_{be} R_{ca} \end{matrix}$$



$$A_v = \frac{-i_c R_{ca}}{-V_{be}} = \frac{-g_m V_{be} R_{ca}}{V_{be}} = -g_m R_{ca}$$