

2) E-3. Para los siguientes amplificadores, indicar la configuración en que funciona cada etapa y resolver los puntos indicados en el problema E-1.

A los amplificadores de las figuras E-3e, f y g, se los conoce como **cascode**. Verificar que en estos casos se cumple: $A_v = g_m(T_1) \cdot R_{ca}(T_2)$. Analizar cualitativamente el significado de la expresión.

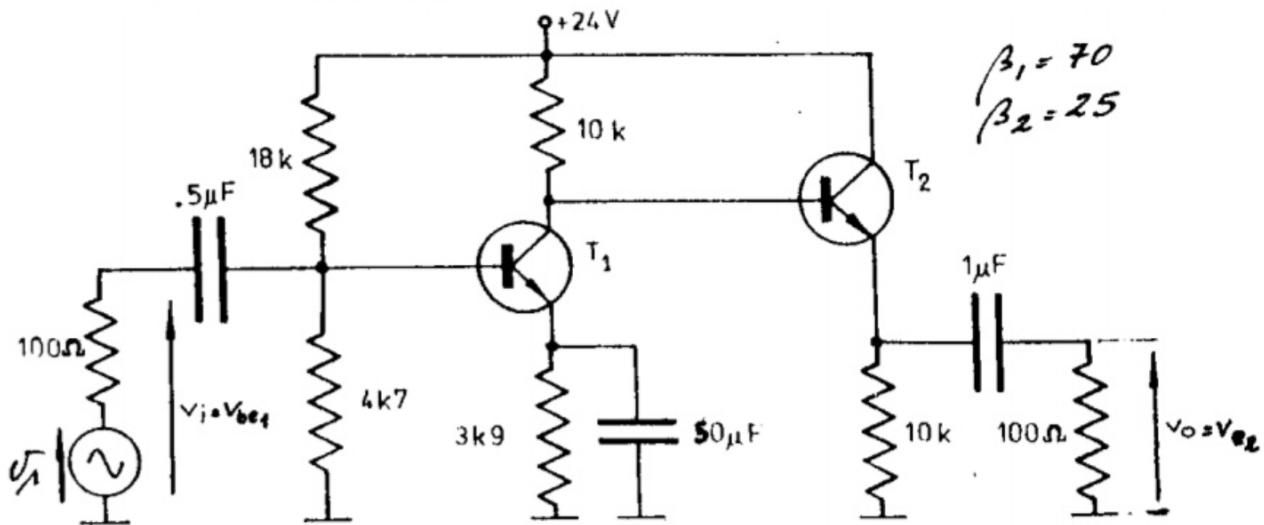


Fig. E-3b

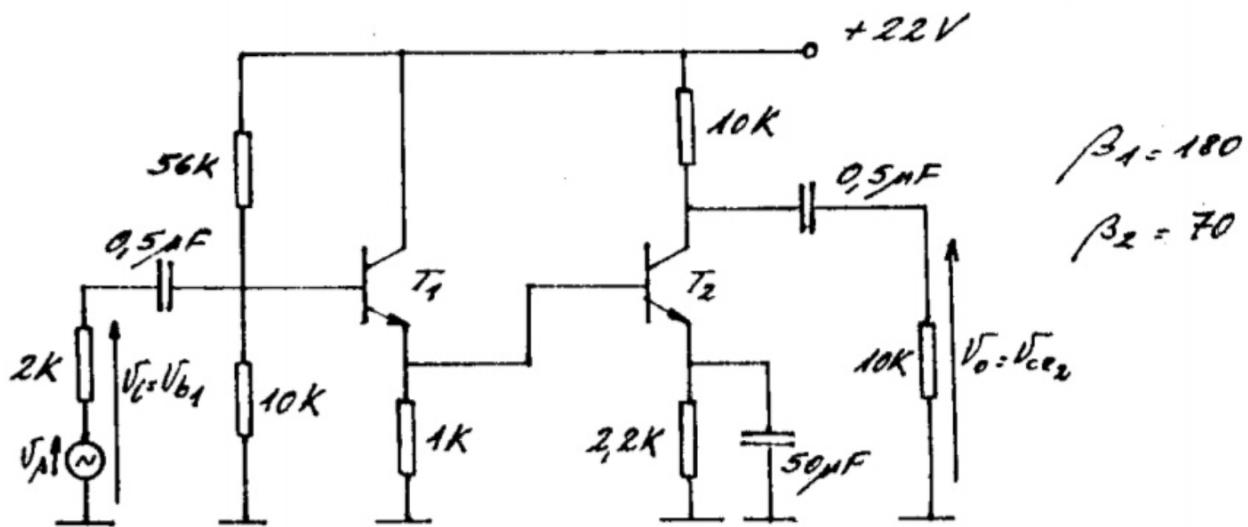


Fig. E-3d



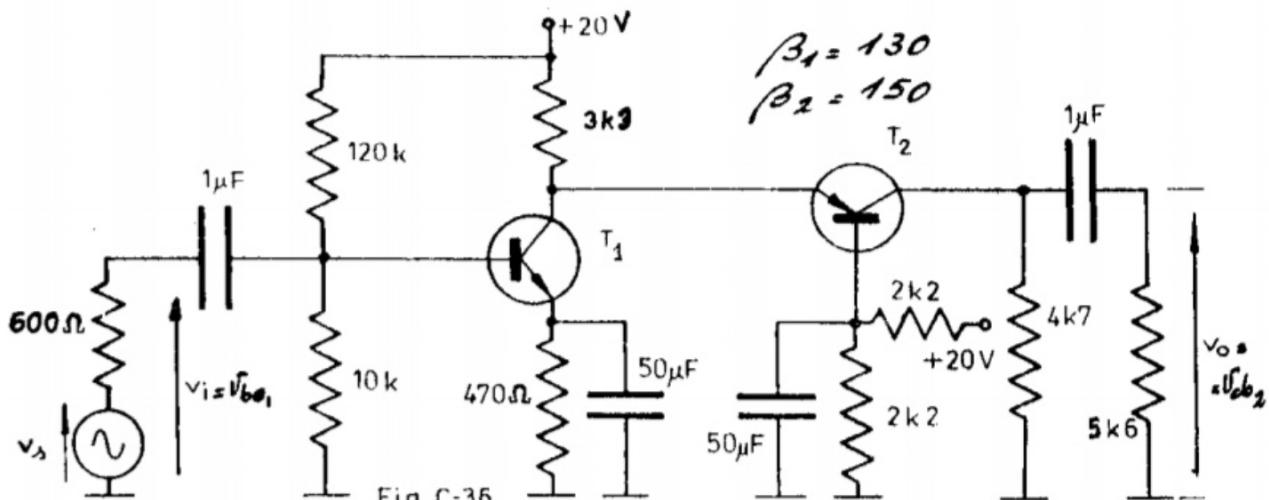
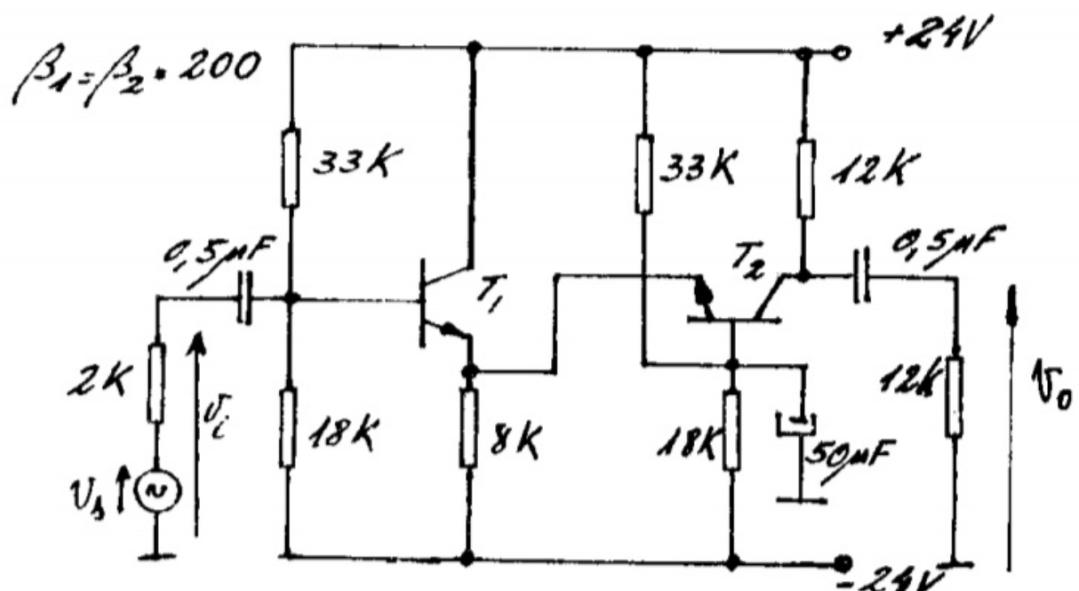
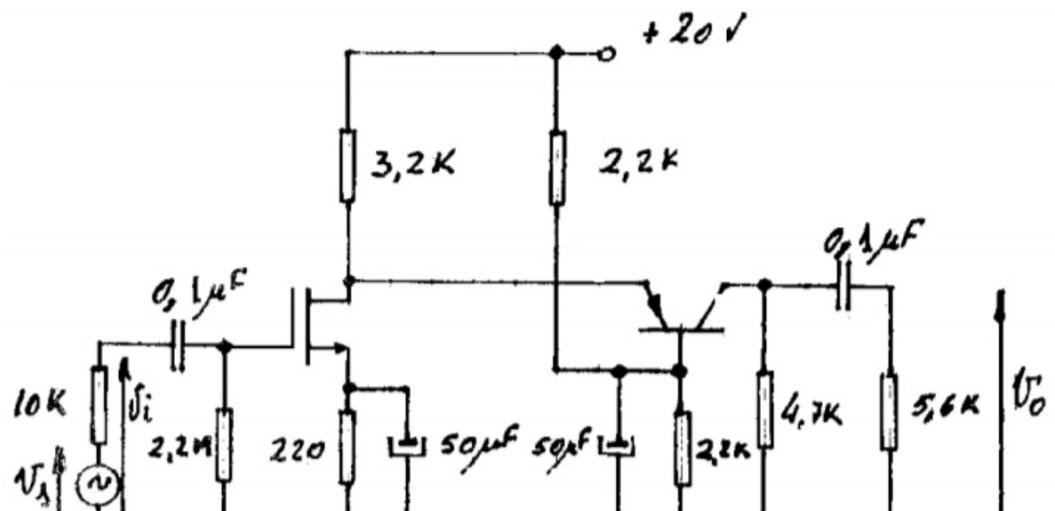




Fig. E-3e

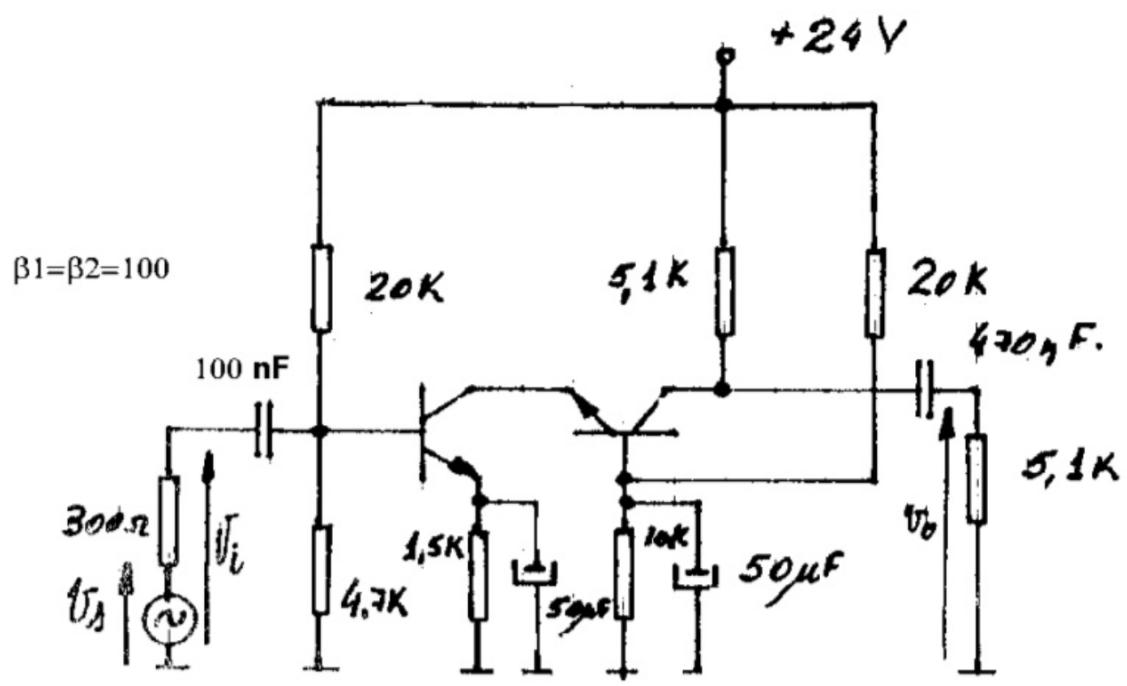

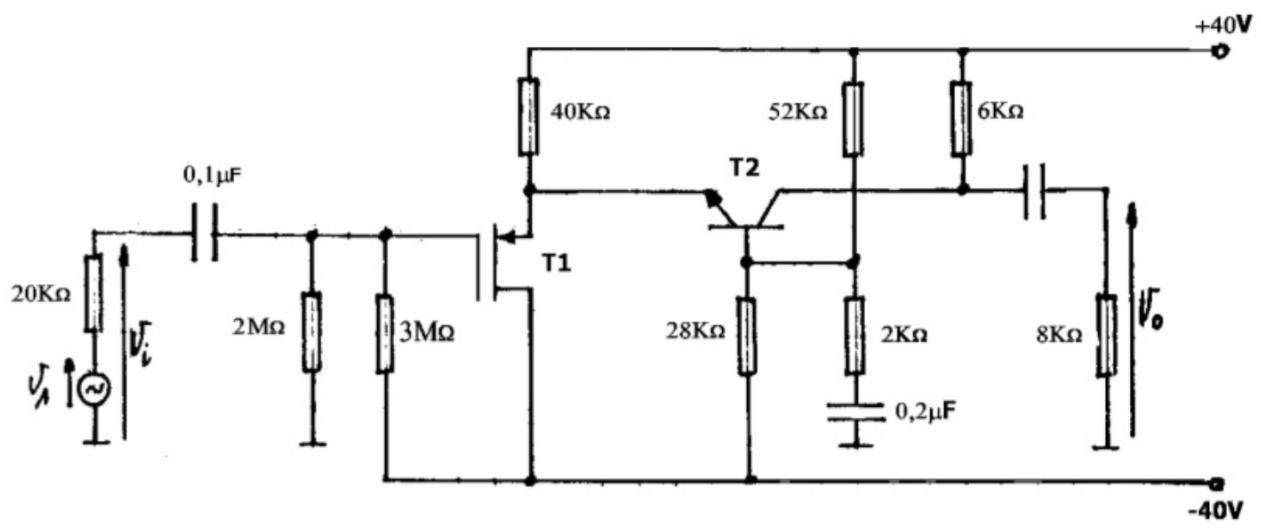


$$|k| = 0,3 \text{ mA/V}^2 ; V_T = -1\text{ V} ; \beta = 200$$


Fig. E-3i

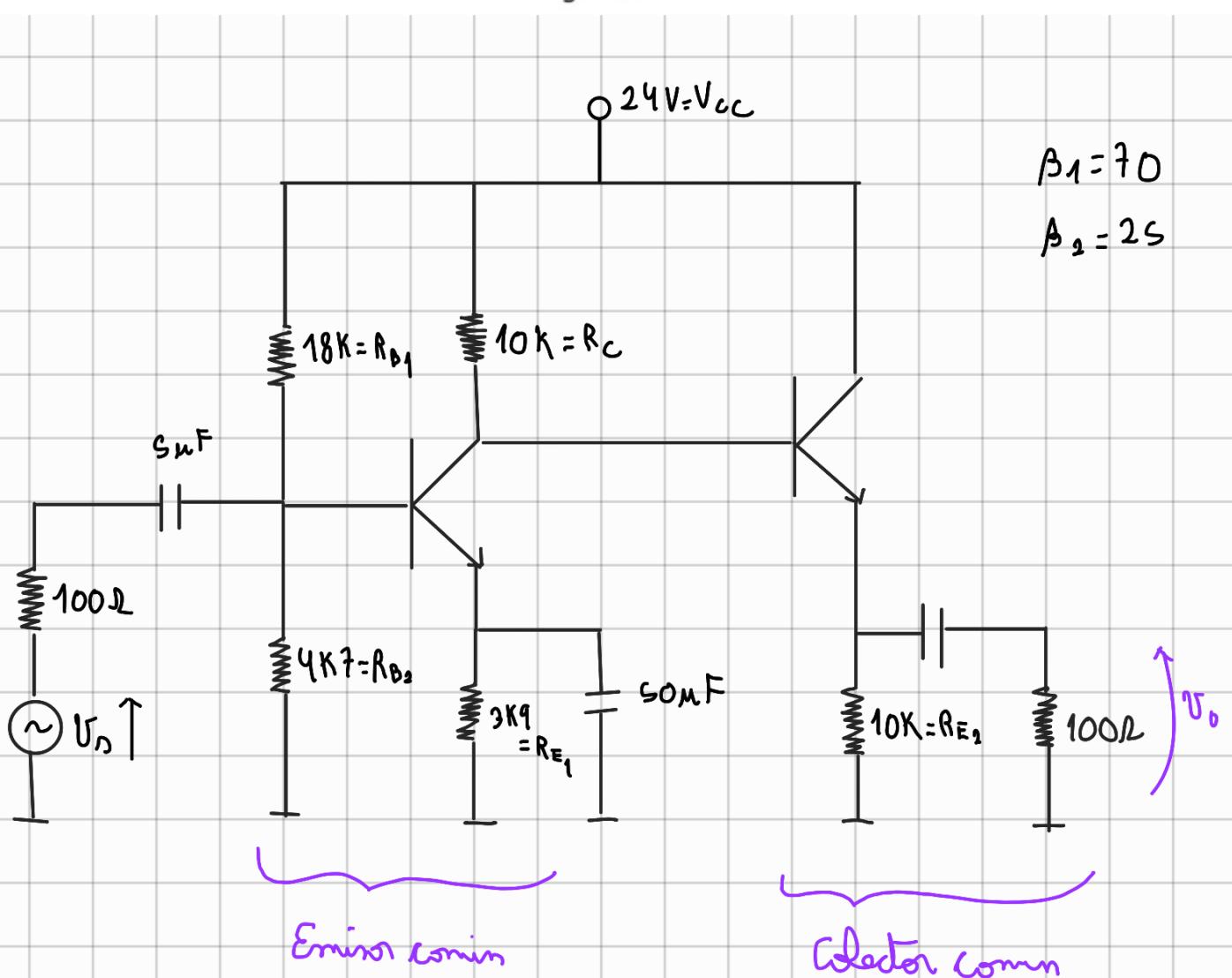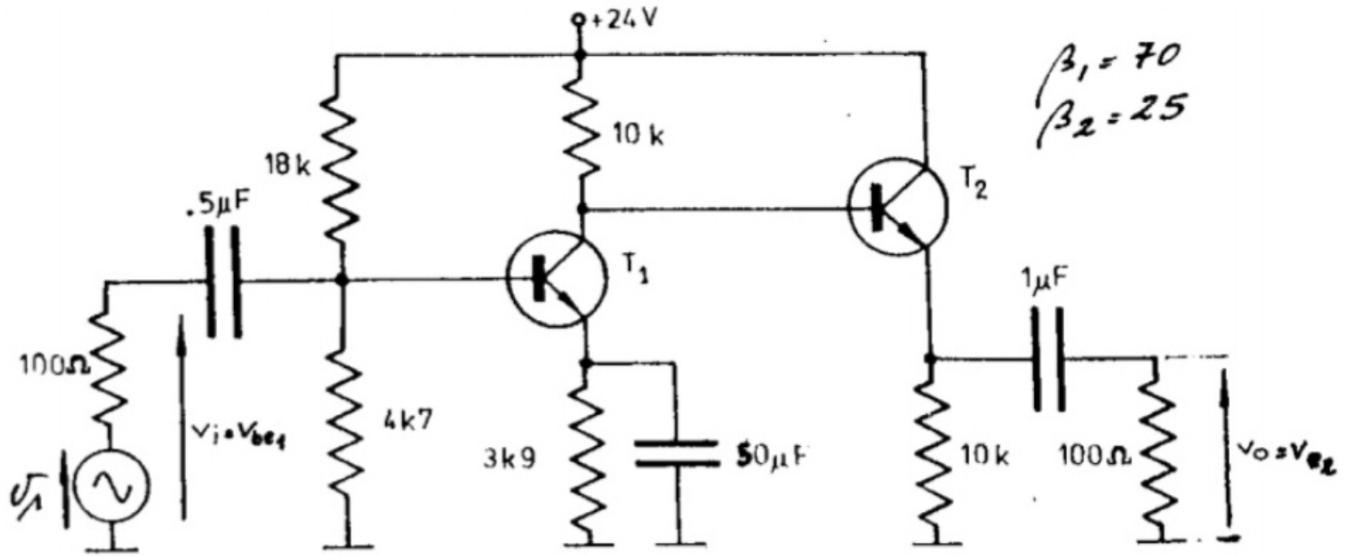


Polarización

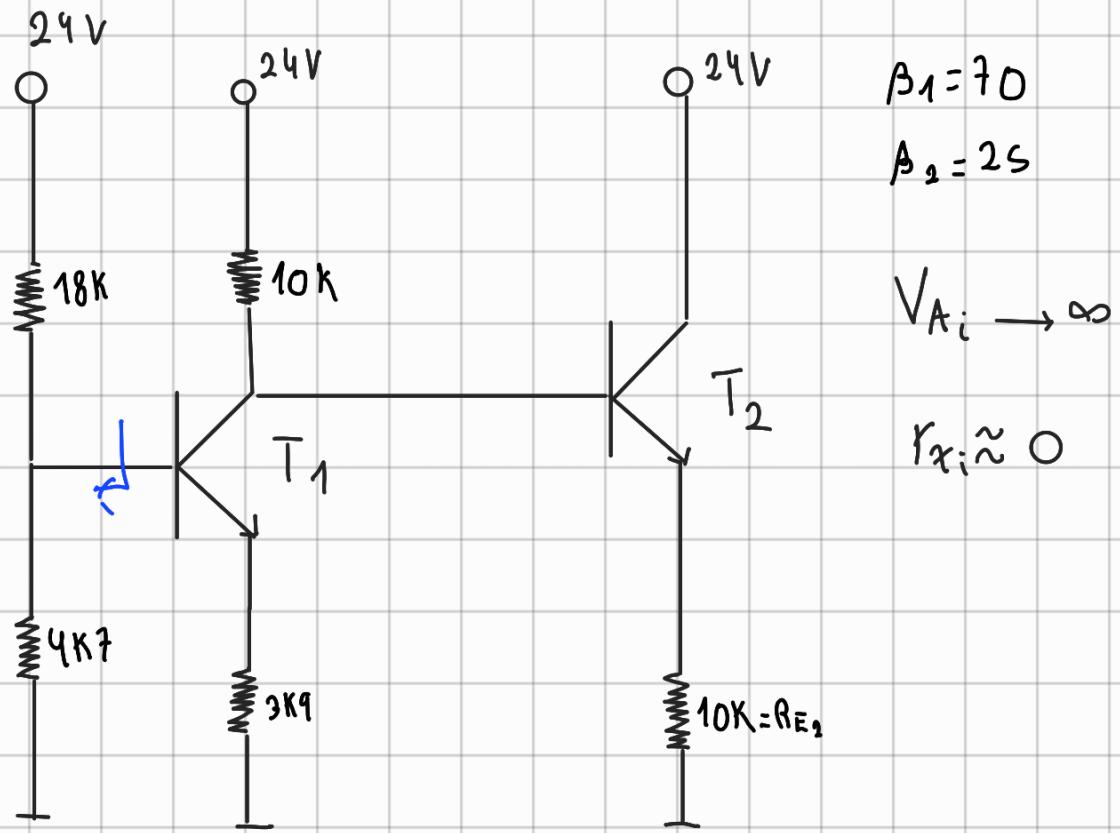

○ Hago Thévenin entre la base y Tierra

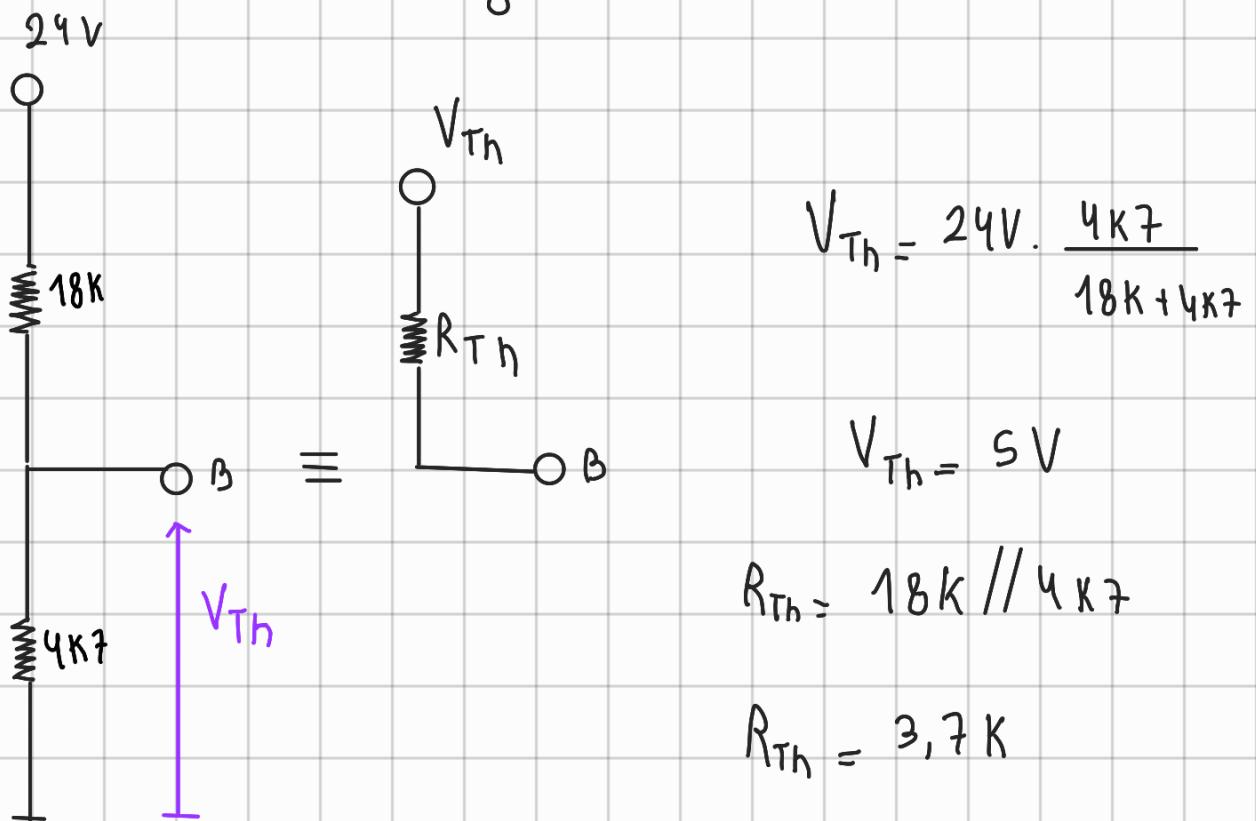

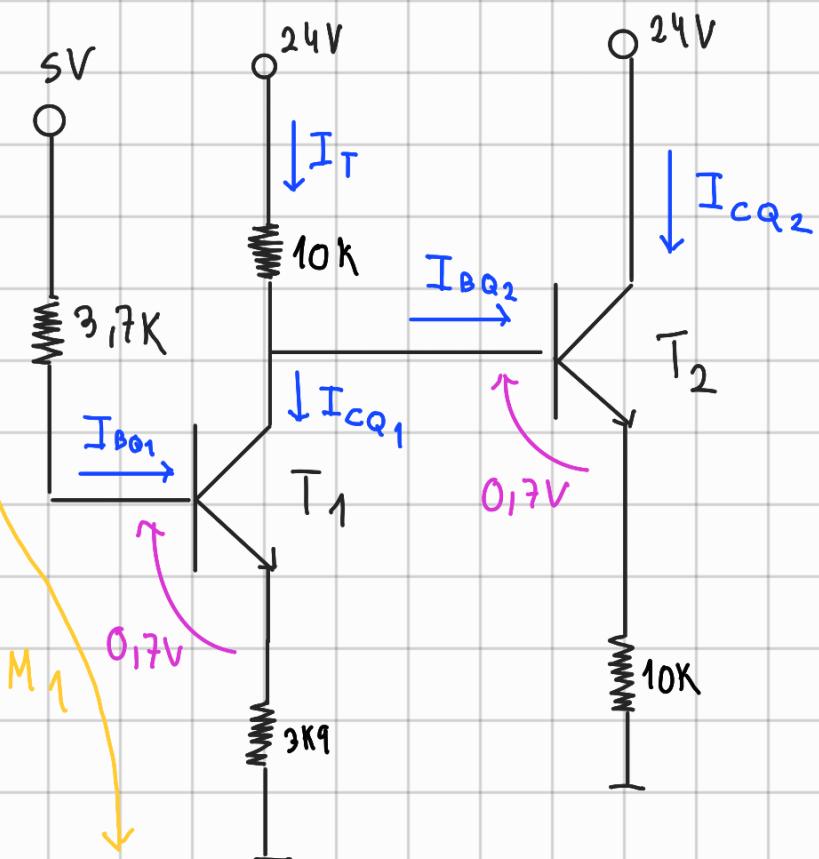

Observa que ambos transistores se encuetran en MAD

$$\rightarrow V_{BE_1} = V_{BE_2} = 0,7V$$

$$\rightarrow I_{ci} = \beta_i I_{B_i}$$

$$\rightarrow I_E \sim -I_C$$

M_1

$$SV - \frac{I_{cQ_1} \cdot 3,7k - 0,7V - I_{cQ_1} \cdot 3,9k\Omega}{\beta_1} = 0$$

$$I_{cQ_1} = \frac{4,9V - 0,7V}{3,9k\Omega + \frac{3,7k\Omega}{70}} = \frac{4,2V}{3,95k} \approx 1,1mA$$

$$I_{BQ_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta_1} = 15,7 \mu A$$


On trouve $V_{CEQ_1} = 0,7 V$ permettant de mettre I_{CQ_2} nulle


$$I_{CQ_2 \text{ mat}} = \frac{24V - 0,7V}{10K} = 2,33 \text{ mA}$$

} Desirable

$$I_{BQ_2 \text{ mat}} = \frac{I_{CQ_2 \text{ mat}}}{\beta_2} = 0,09 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow I_T \approx I_{CQ_2}$$

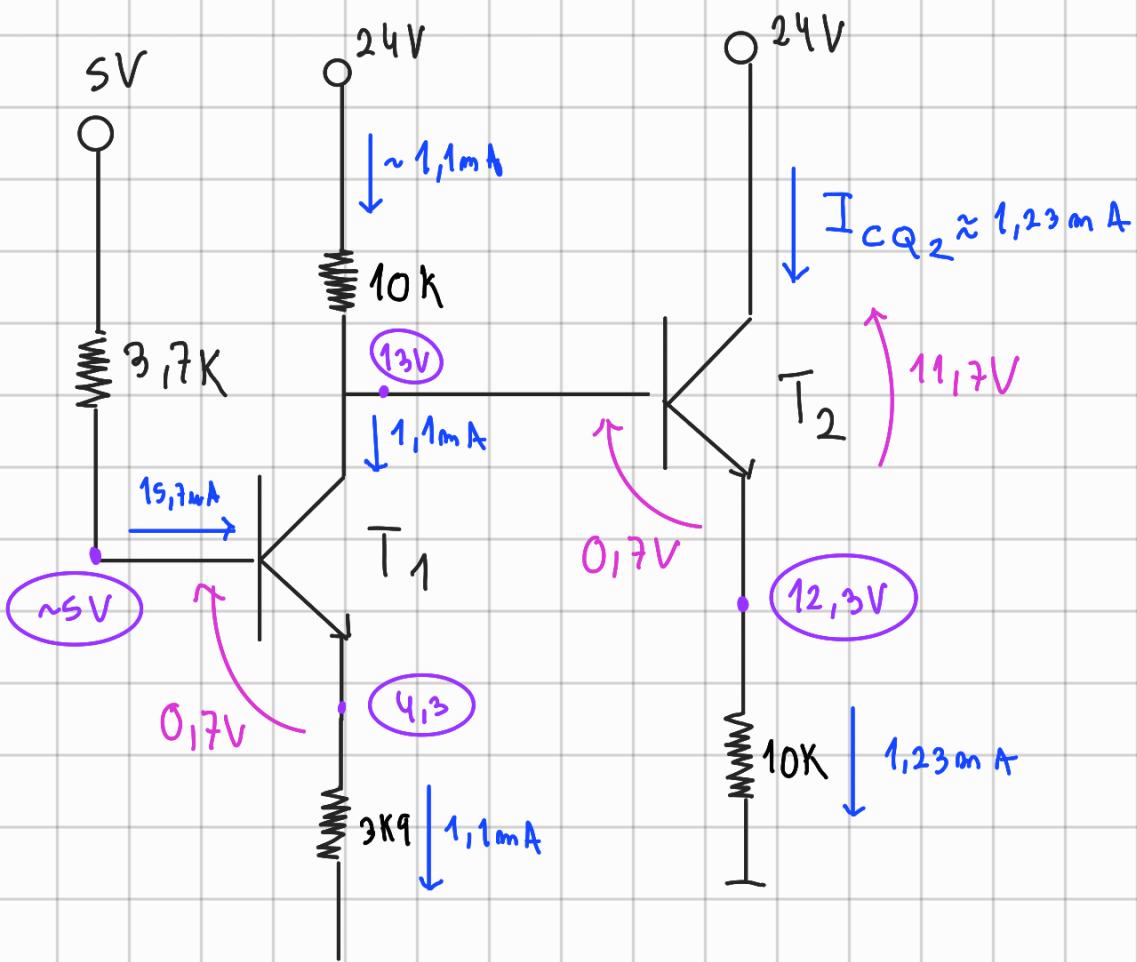

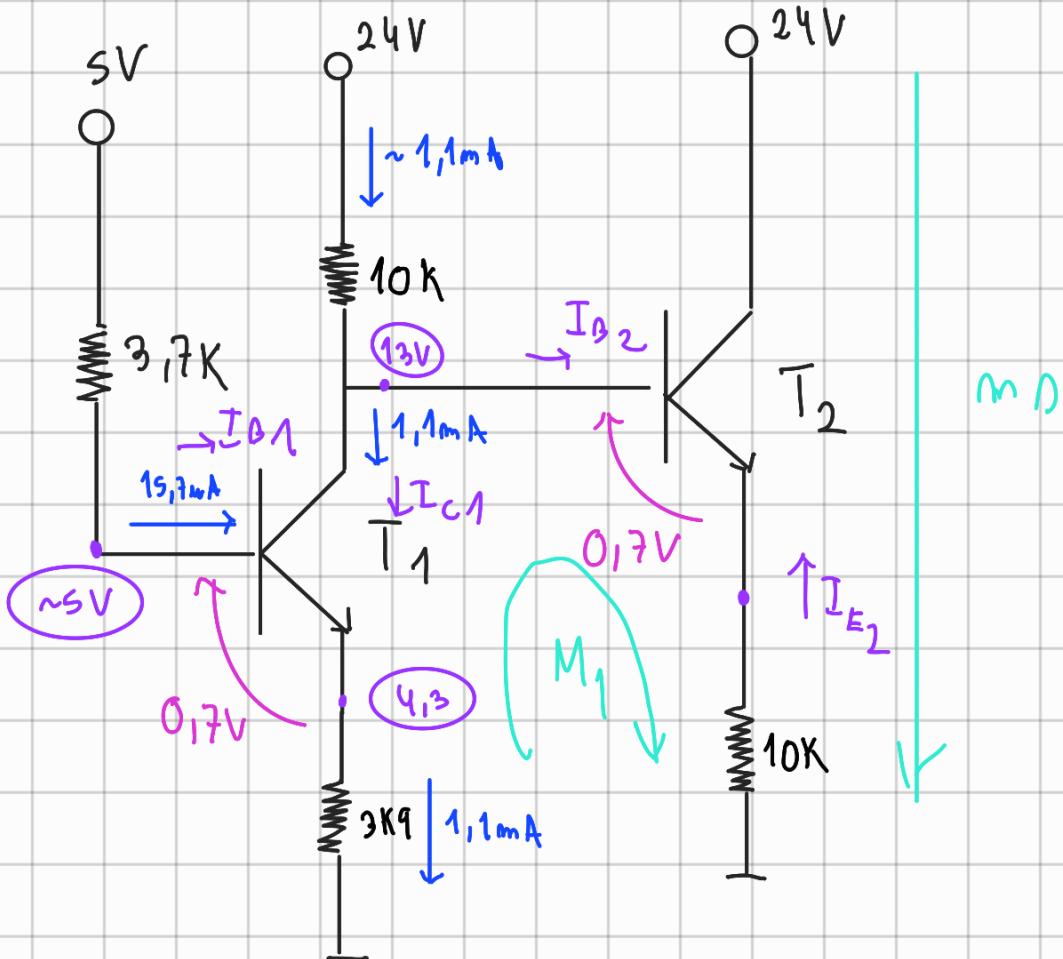

$$M1) - I_{E1} R_{E1} + V_{CE1} - V_{BE1} + I_{E2} R_E = 0$$

$$MAD \rightarrow I_E \sim -I_C, V_{BE} = 0.7$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_{C2} = \frac{I_{C1} R_{E1} + V_{CC} - V_{BE2}}{R_{E2}} = 1.23 \text{ mA}$$


$$M2) V_{CC} - V_{CE2} + I_{E2} R_{E2} = 0$$


$$V_{CE2} = V_{CC} - I_{C2} R_{E2} = 11.7V$$

	V_{CEQ}	I_{CQ}	g_m	r_{π}
$\beta_1 = 10$ T_1	8,7V	1,1mA	$44 \frac{mV}{V}$	$1,59 k\Omega$
$\beta_2 = 20$ T_2	11,7V	1,23mA	$49,2 \frac{mA}{V}$	406Ω

$$V_T = 25 mV \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \quad r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m}$$

Desarrollo (Frecuencias medios)

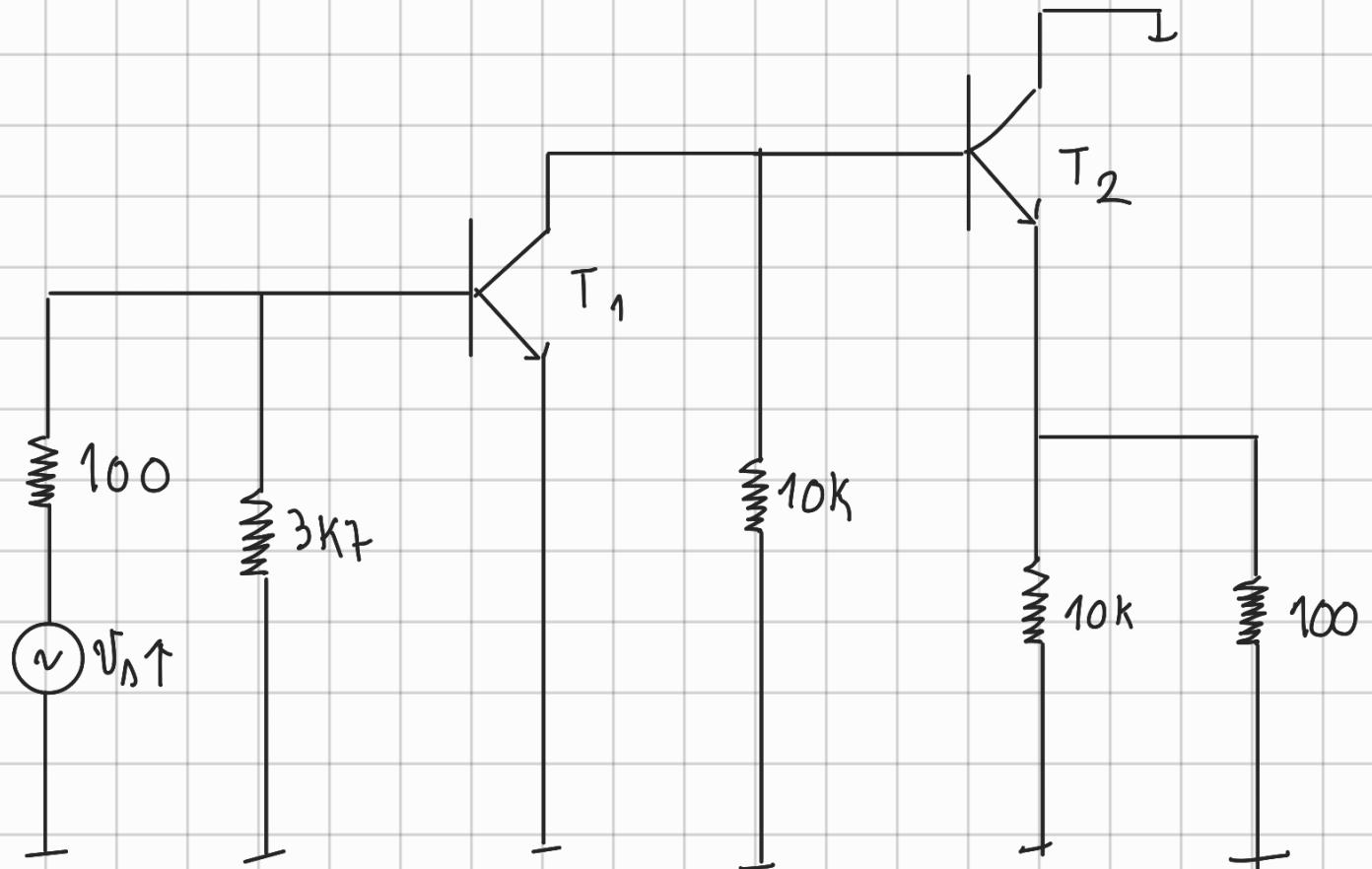

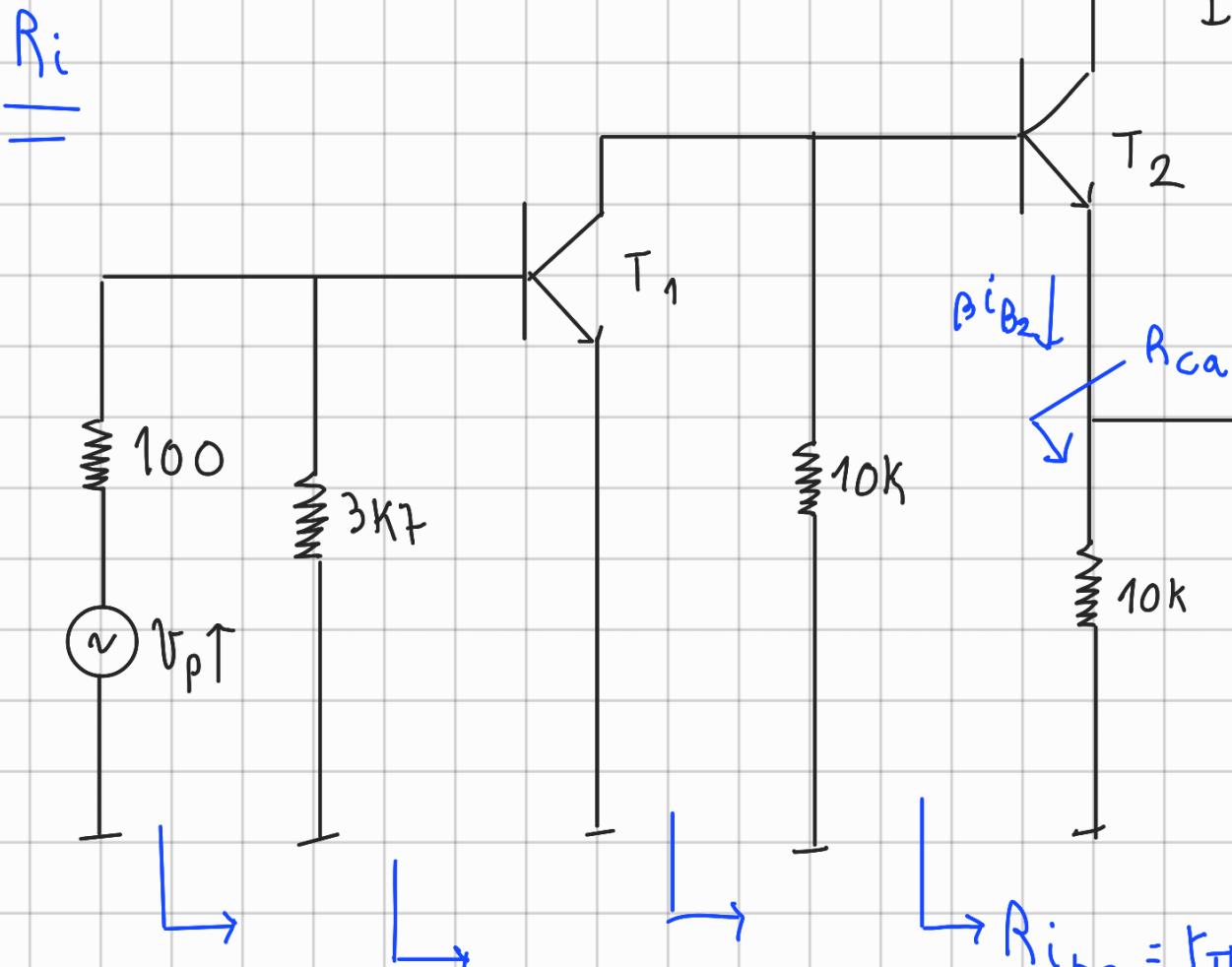

$$R_i = 3k7 \parallel R_{ib1}$$


$$R_{ib1} = r_{\pi 1}$$

$$R_{i2} = R_{ib2} \parallel 10k$$


$$\beta i_{B2} \downarrow \quad R_{ca} = 10k \parallel 100$$

$$r_{\pi 1} = \frac{\beta 1}{g_{mn1}} = 1,6 k\Omega$$

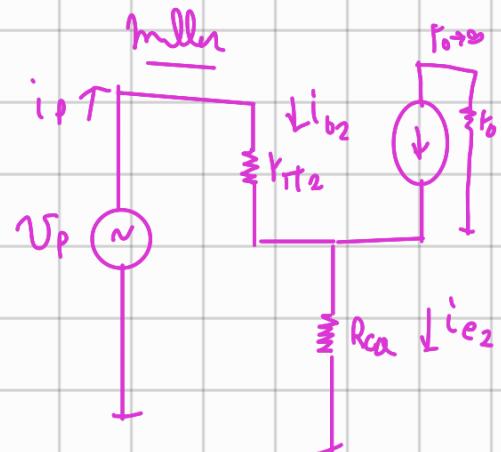
$$R_i = 3,7k \parallel 1,6k \approx 1,2 k\Omega$$


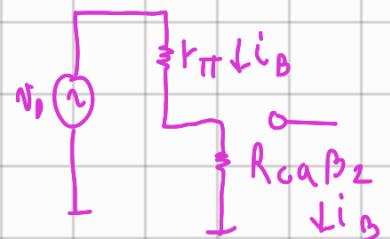
$$R_{ib2} = r_{\pi 2} + (\beta_2 + 1) R_{ca}$$



R_o

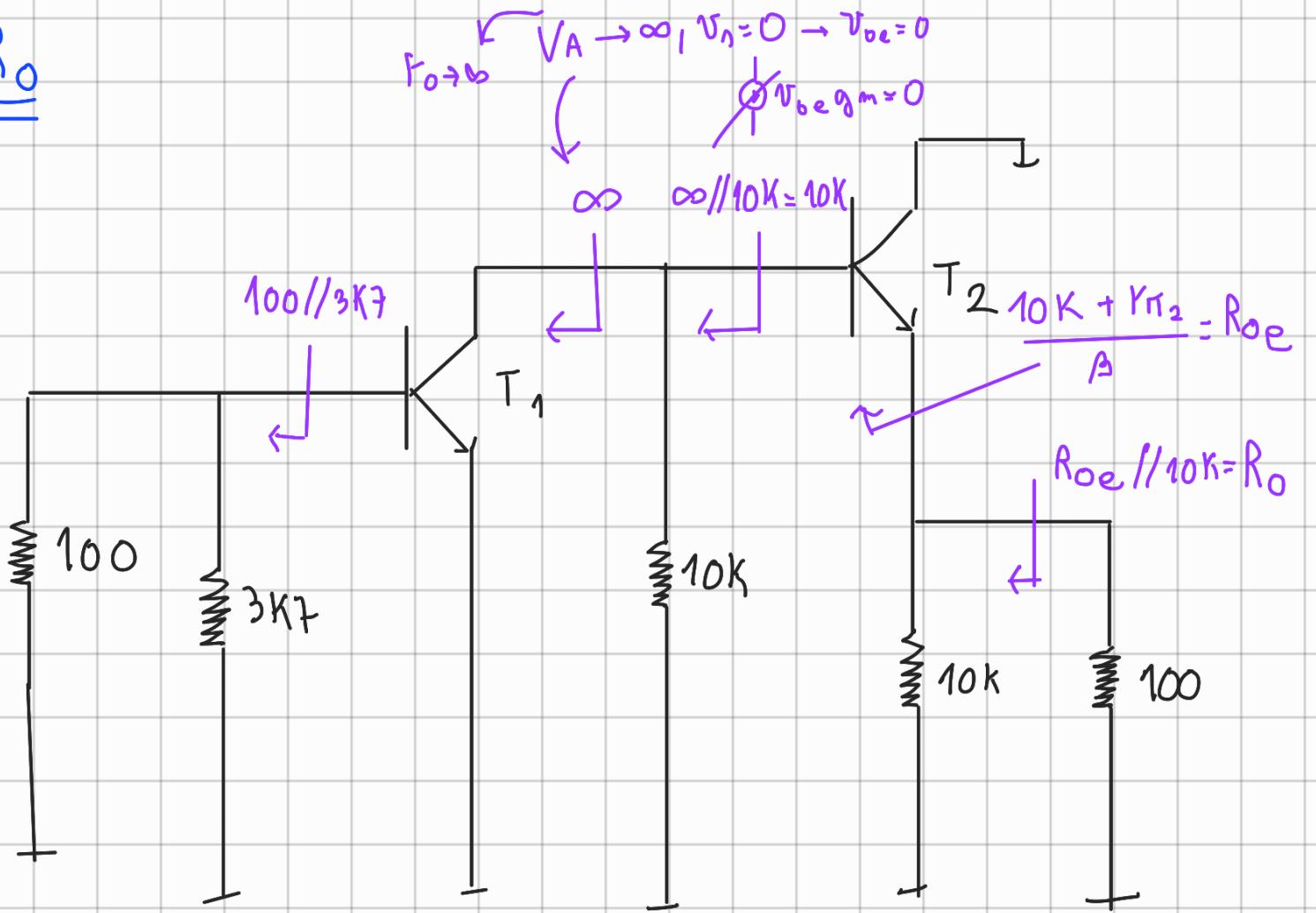


$$\gamma\pi_2 = \frac{\beta}{g_m 2} = 0,41 \text{ K}$$

$$R_{oe} = \frac{10\text{K} + 0,41\text{K}}{20} = 0,52 \text{ K}$$


$$R_o = 10\text{K} // R_{oe} = 0,5 \text{ K} \Omega = 500 \Omega$$

R_{oe}

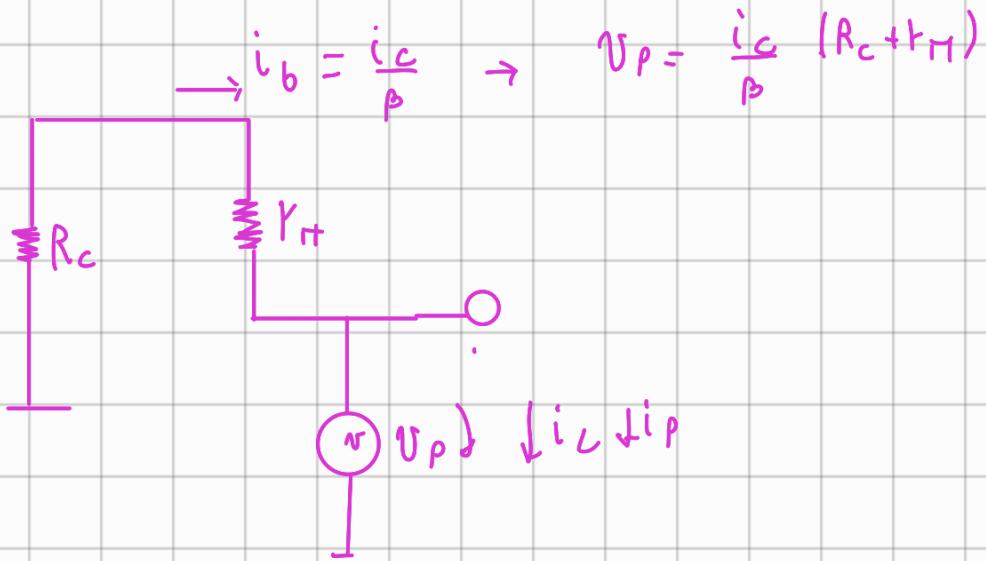

$$R_{oe} = \frac{V_p}{i_p} = \frac{V_p}{i_c} = \frac{i_b (r_n + R_c)}{i_c} = \frac{i_c / \beta (r_n + R_c)}{i_c} = \frac{r_n + R_c}{\beta}$$

A_V

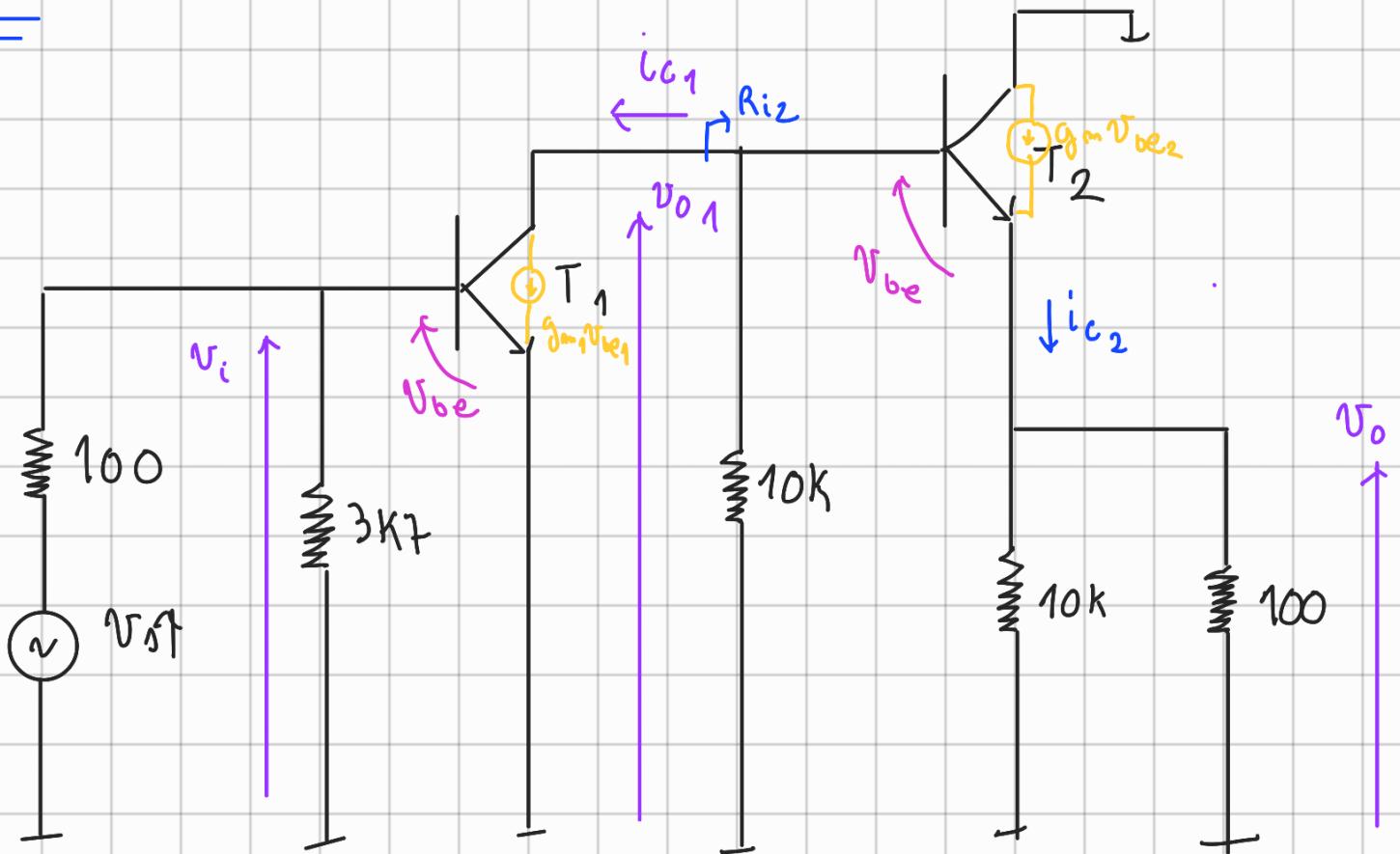

$$A_{V1} = \frac{V_{O1}}{V_i} = -\frac{i_{C1} R_{i2}}{V_{be1}} = -\frac{g_{m1} V_{be1} R_{i2}}{V_{be1}} = -g_{m1} R_{i2}$$

$$= -g_{m1} \left((r_{\pi_2} + \beta_2 R_{ca}) // 10k \right) = -438$$

$$A_{V2} = \frac{V_O}{V_{O1}} = \frac{i_{C2} R_{ca}}{i_{C2} R_{ca} + V_{be}} = \frac{g_{m2} V_{be2} R_{ca}}{g_{m2} V_{be2} R_{ca} + V_{be2}} = \frac{g_{m2} R_{ca}}{g_{m2} R_{ca} + 1}$$


$$= 0,999$$

$$A_{V_0} = \frac{V_0}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_{01}} \cdot \frac{V_{01}}{V_{02}} = A_{V_1} \cdot A_{V_2} = -438$$

$$A_{V_D} = \frac{V_0}{V_D} = \frac{V_0}{V_D} \cdot \frac{V_D}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_D} = A_V \cdot \underbrace{\frac{V_i}{V_D}}_{T_i} = A_V \frac{3kT}{3kT + 100}$$


$$A_{V_D} \approx -426$$

$$T_i = \frac{R_i}{R_i + R_D}$$

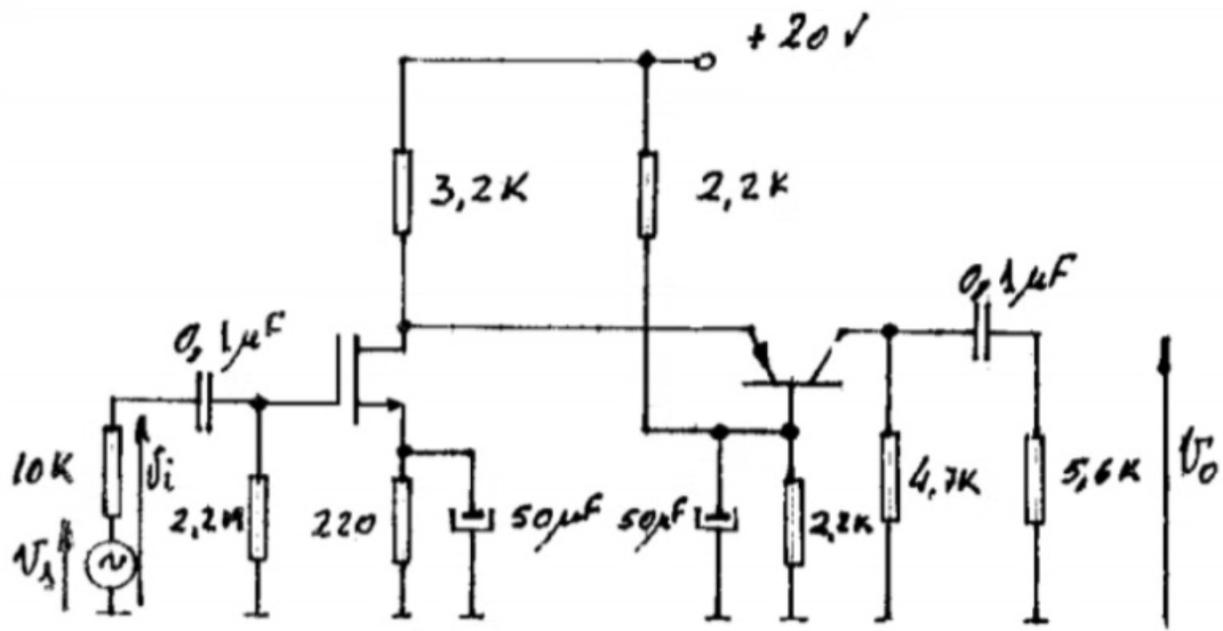

$$\beta = 130 ; |k| = 0.7 \text{ mA/V}^2 ; V_T = -2.2 \text{ V}$$


Fig. E-3g

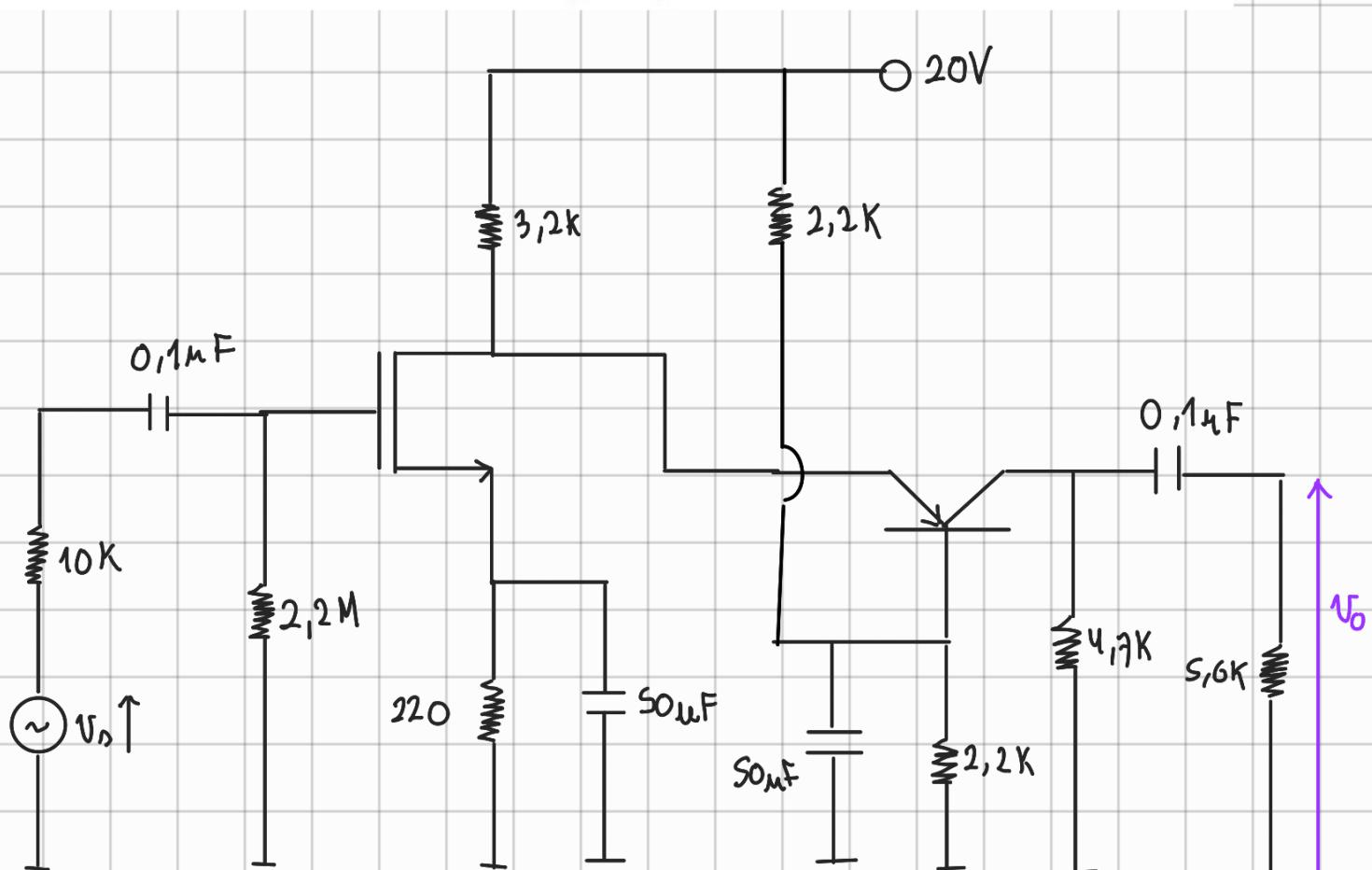


$$\beta = 130 ; |k| = 0.7 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} , V_T = -2.2 \text{ V}$$

Consel N performed!!

Polarización

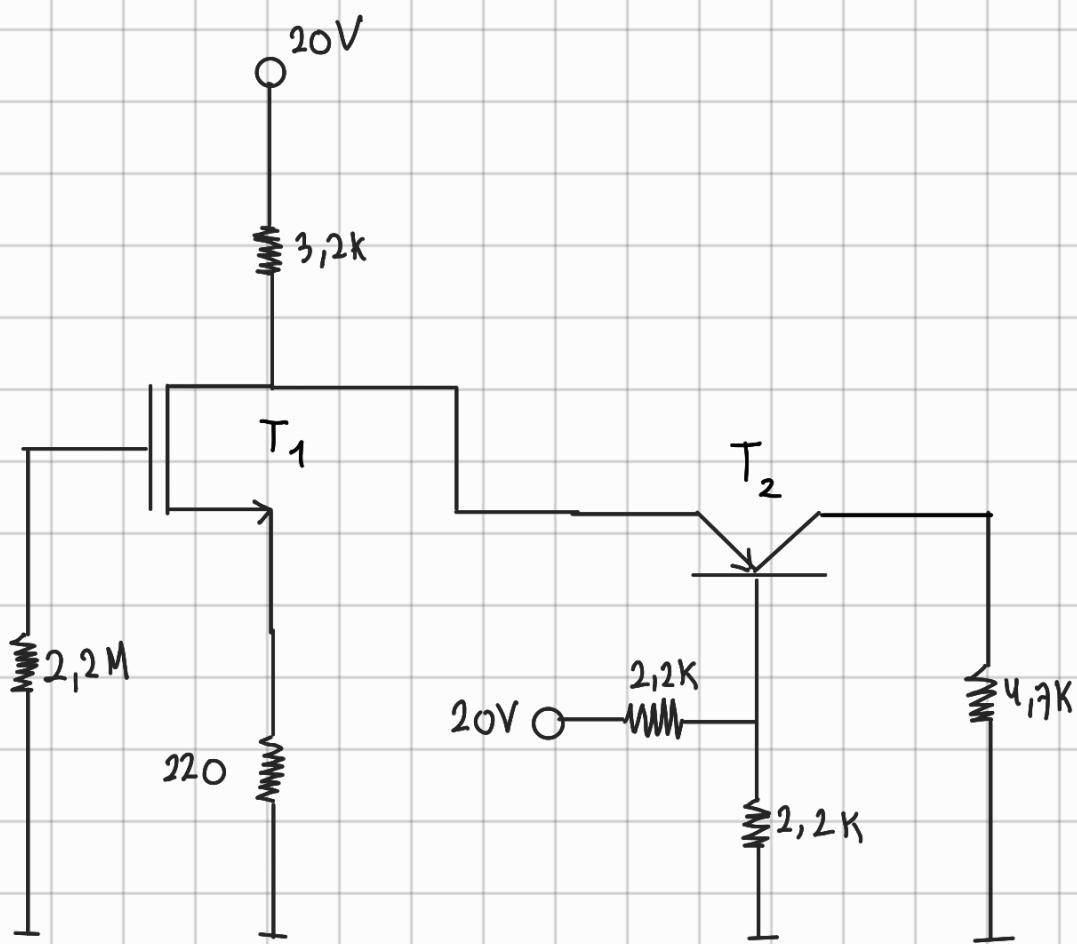

○ Hago un Thévenin en la base del T_2 :

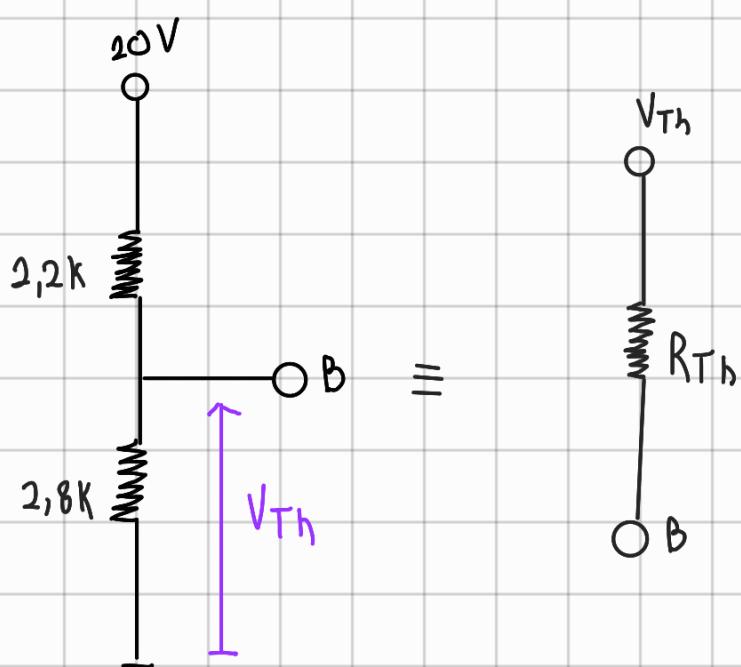


$$V_{Th} = 20V \frac{2.2k}{2.2k + 2.2k}$$

$$V_{Th} = 10V$$

$$R_{Th} = 2.2k \parallel 2.2k$$

$$R_{Th} = 1.1k$$

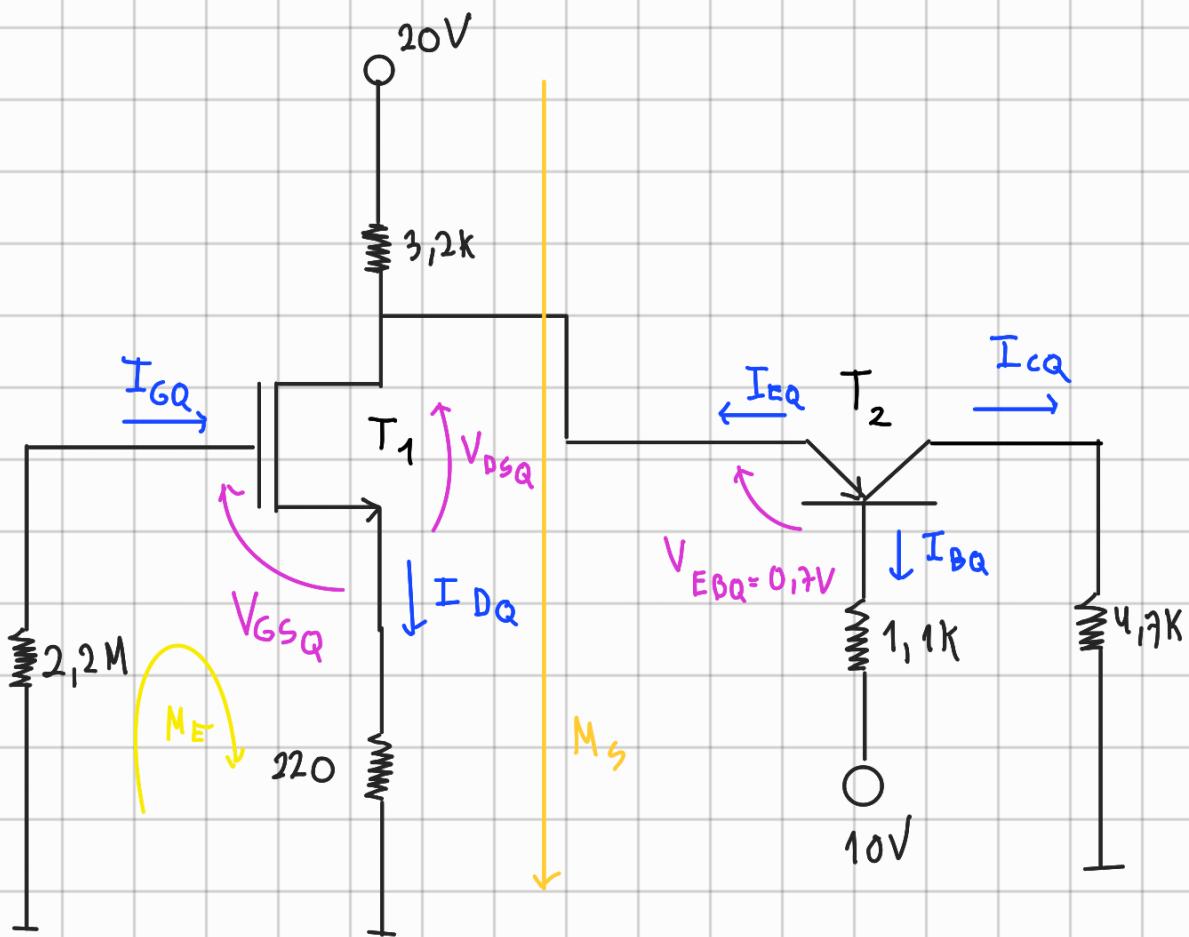

Asumo que el TBJ esté en MAD $\rightarrow V_{BE} = 0,7V$, $I_c = \beta \cdot I_C$
 $I_E \approx -I_C$

Asumo que el MOSFET esté en retroacción

$$I_{DQ} = K \left(V_{GSQ} - V_T \right)^2$$

$$I_{GQ} = 0$$


M_E

$$V_{GSQ} + I_D \cdot 220 = 0 \rightarrow V_{GSQ} = -I_D \cdot 220$$

$$V_{GS} = -I_D \cdot 220 = -220K \left(V_{GSQ} - V_T \right)^2 = -220K \left(V_{GSQ}^2 - 2V_T V_{GSQ} + V_T^2 \right)$$

$$0 = -220 \text{ k} \frac{V_{GSQ}^2}{500} + \left(220 \text{ k} \cdot 2V_T - 1 \right) V_{GSQ} - \frac{220 \text{ k} V_T^2}{1250}$$


$$- \frac{9317}{12500}$$

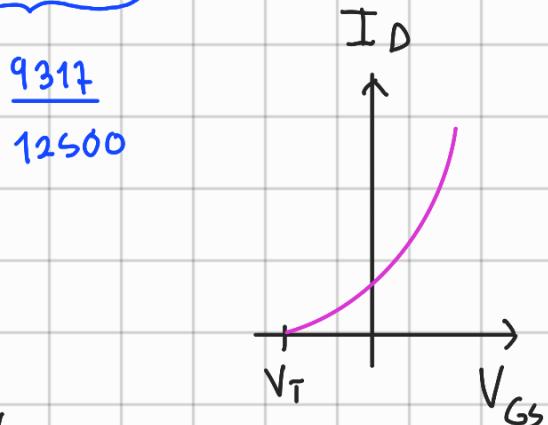

$$V_{GSQ} = -0,46 \text{ V}$$

$$-10,43 \text{ V} < V_T$$
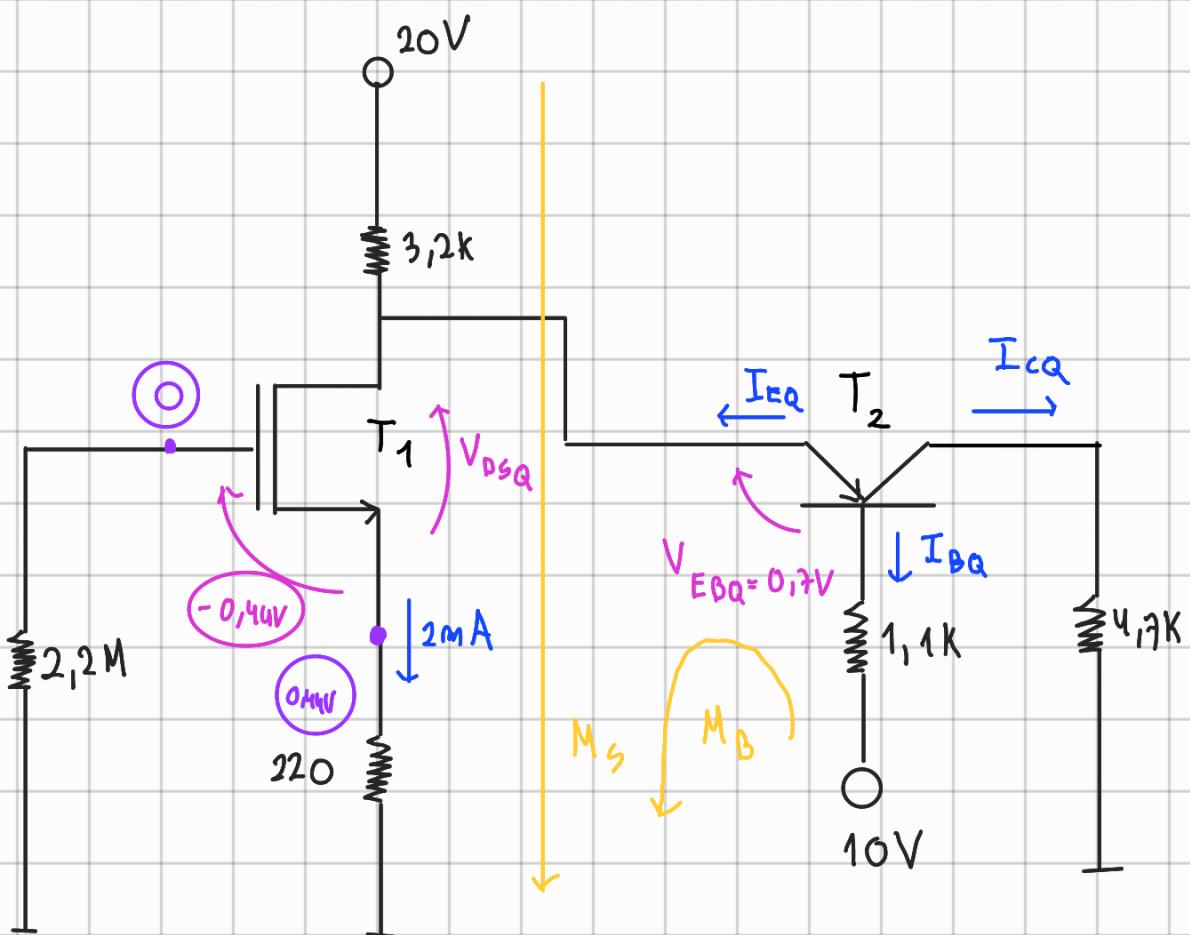
$$\rightarrow V_{GSQ} = -0,46 \text{ V} \quad \longrightarrow \quad I_D = -\frac{V_{GSQ}}{220\Omega} \approx 2 \text{ mA}$$



$$M_s \quad 20 - 3,2k \left(I_{DQ} - I_{EQ} \right) - V_{DSQ} - 220 I_{DQ} = 0$$

$\beta = 130$

$$M_B \quad 10V + 1,1k \cdot I_{BQ} + 0,7V - V_{DSQ} - 0,44V = 0$$


$I_E \approx -I_C$

$$M_D \rightarrow V_{DSQ} = 10,26 + \frac{1,1k}{130} I_C$$

$$\rightarrow 20V - 6,7V - 3,2k I_{CQ} - 0,46V = V_{DSQ}$$

$$12,84V = 10V + 1,1k \frac{I_{CQ}}{130} + 3,2k I_{CQ}$$
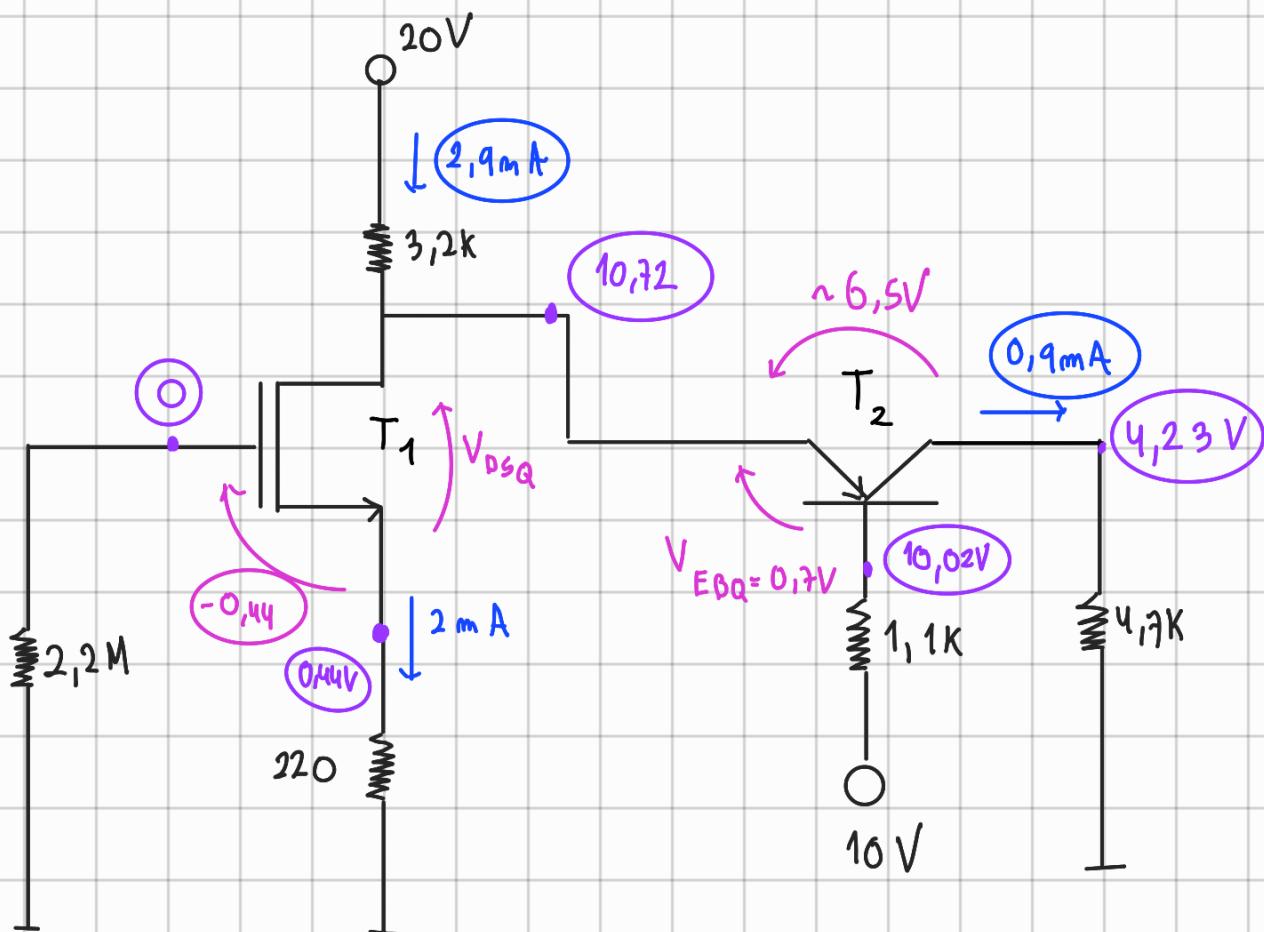
$$\rightarrow I_{CQ} \approx 0,9mA \quad \rightarrow V_{DSQ} \approx 10,3V$$






$$T_1: (I_{DQ}; V_{DSQ}) = (2 \text{ mA}; 10,3 \text{ V})$$

$$T_2: (I_{CQ}; V_{EC}) = (0,9 \text{ mA}; 6,5 \text{ V})$$
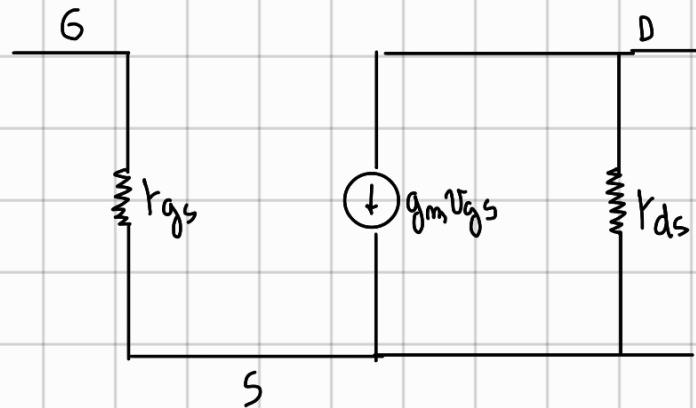
$$T_1 = \begin{cases} g_m = \sqrt{4K I_D} = 2,4 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{ds} \rightarrow \infty \text{ pues } \lambda \rightarrow \infty \\ r_{gs} \rightarrow \infty \text{ resistencia del sifón} \end{cases}$$




$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = 0,036 \frac{\text{A}}{\text{V}} = 36 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$


$$T_2 = \begin{cases} r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 3 \text{ k} \Omega & \beta = 130 \end{cases}$$

$$r_o \rightarrow \infty \text{ pues } V_A \rightarrow \infty$$

Direk

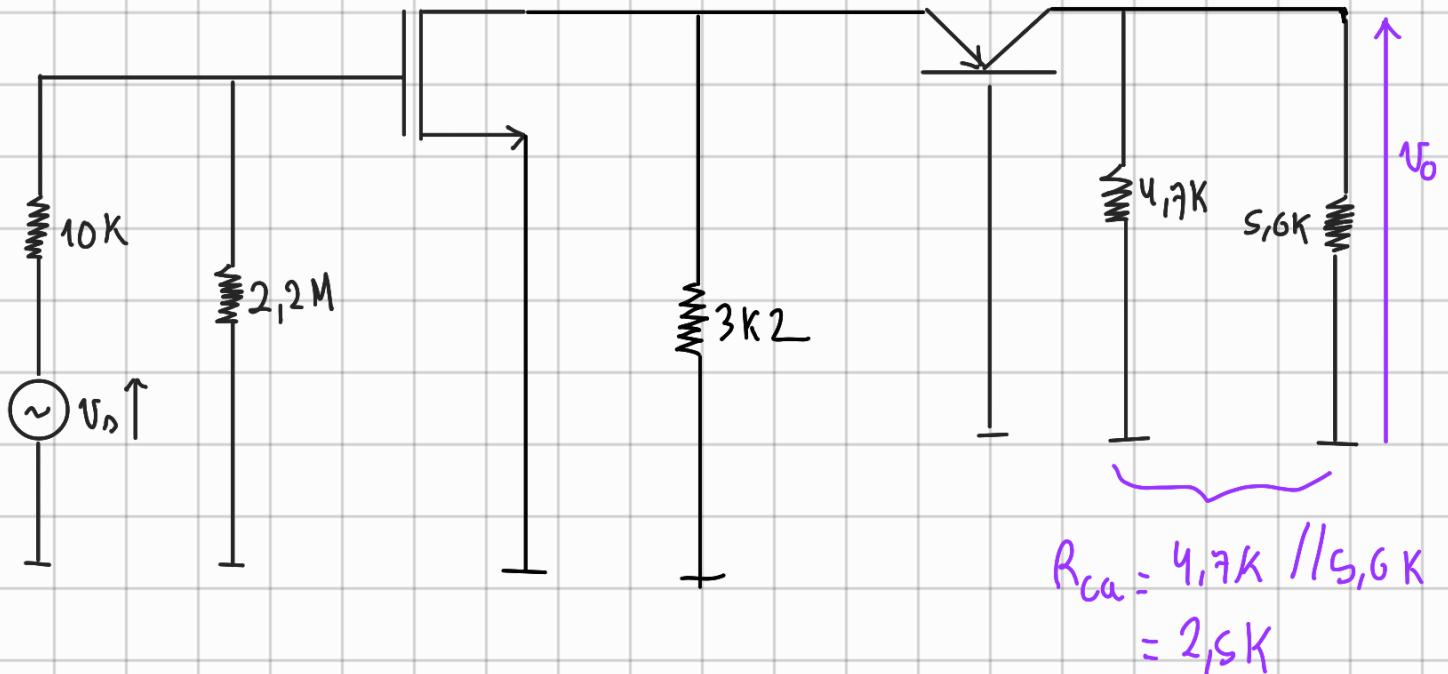


R_i

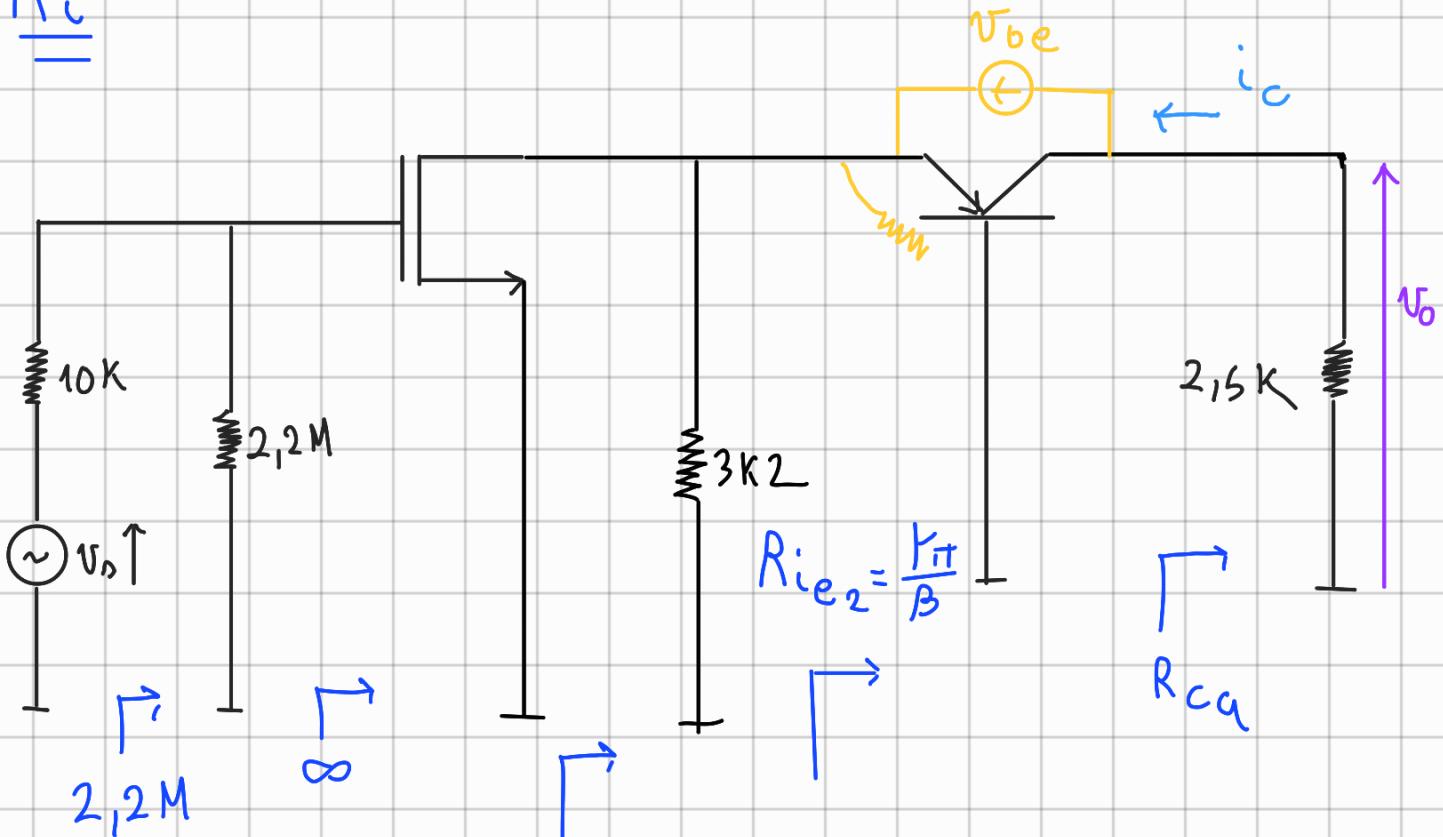

$$R_{i2} = \underbrace{R_{ie_2}}_{28\Omega} \parallel 3\text{ k}2 = 28\Omega$$

\rightarrow Para R_{ie_2}

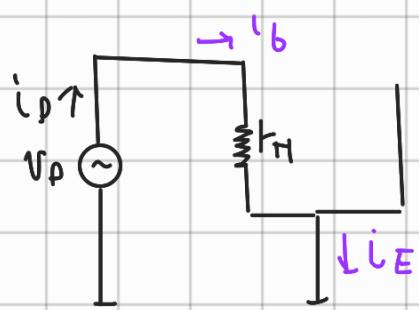


$$i_b = \frac{i_e}{\beta} \rightarrow R_{ie_2} = \frac{r_t}{\beta}$$

$$R_{ie_2} = 28 \Omega$$


→ $R_i = 2,2 M$

R_o

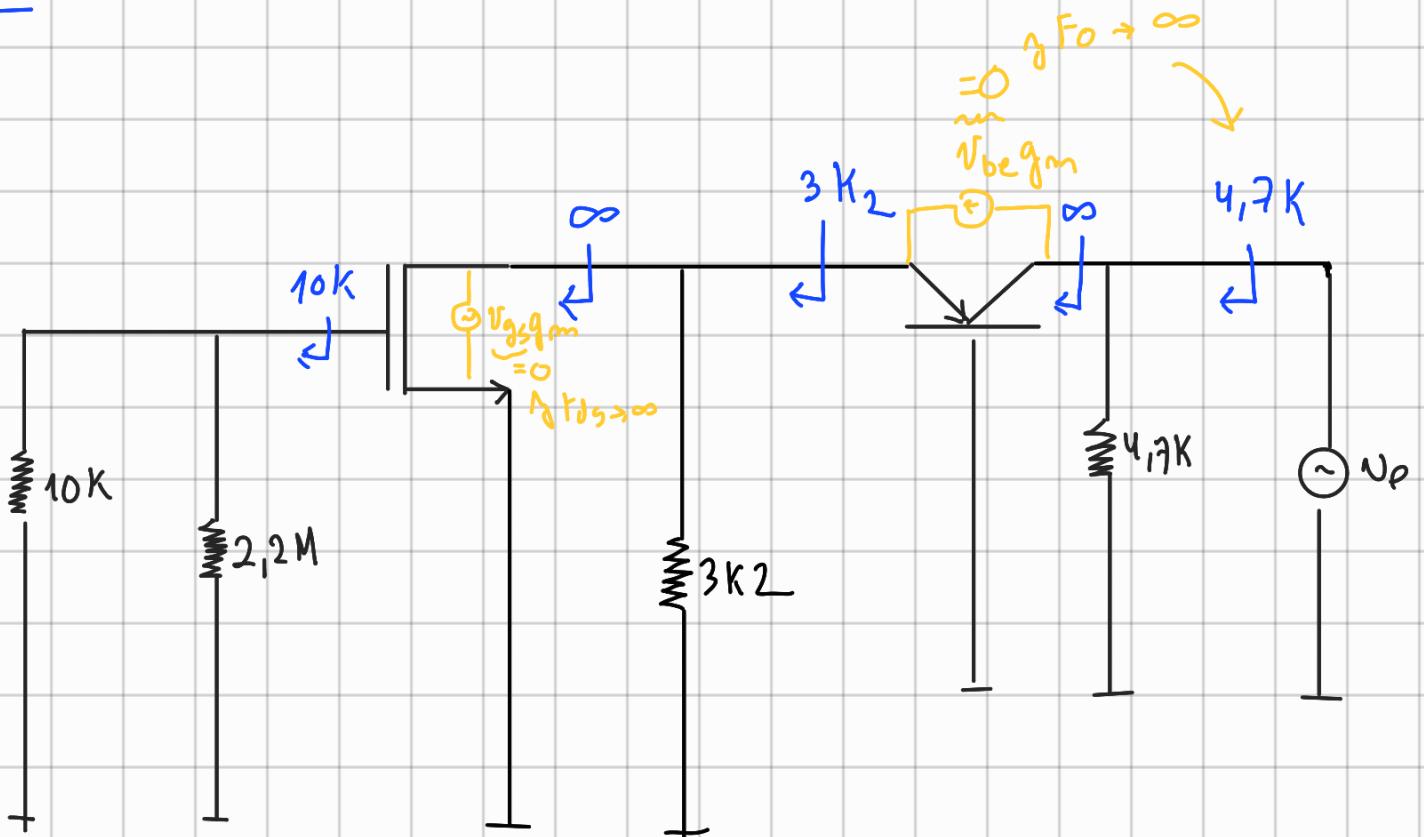

⇒ $R_o = 4,7k$

A_v

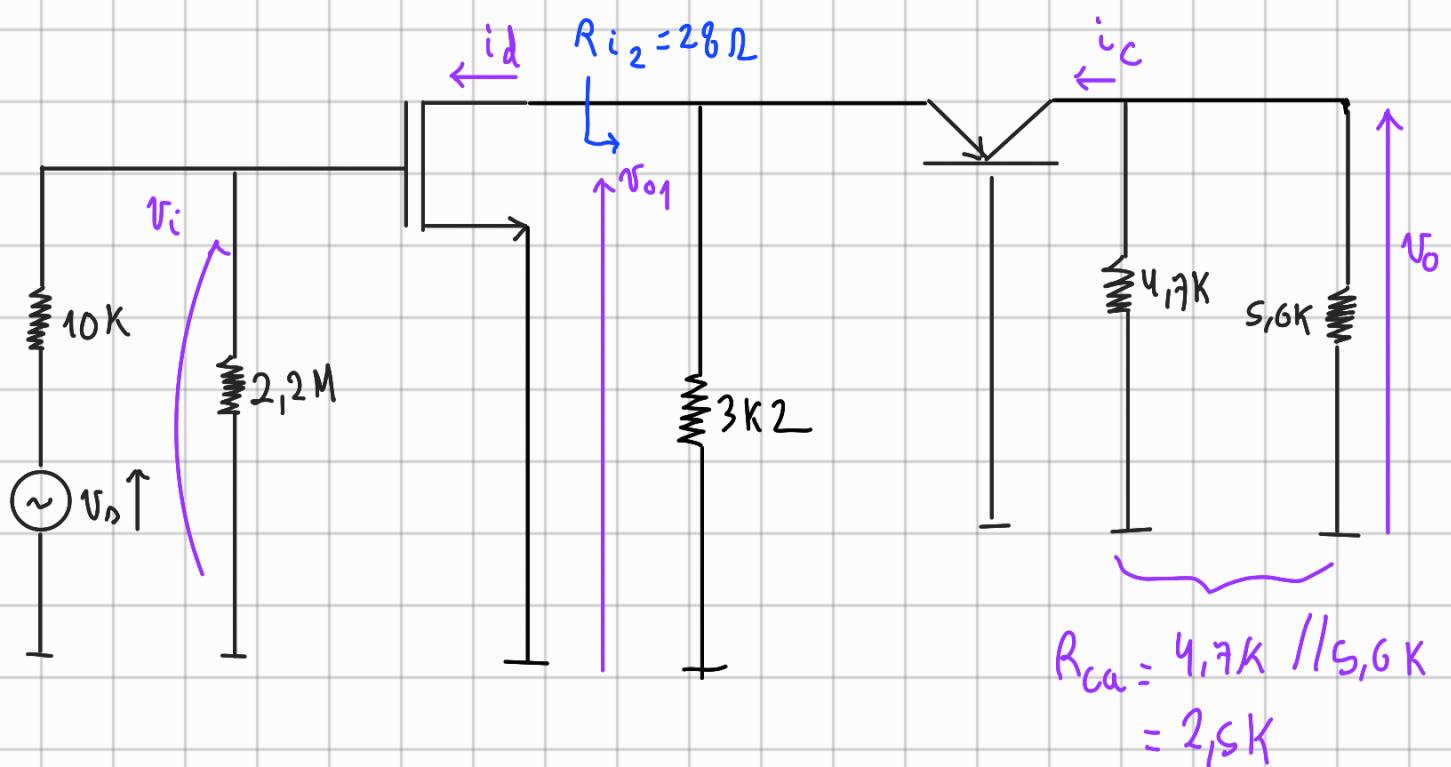

$$A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_i} = \frac{-i_d \cdot R_{i2}}{V_{gD}} = -\frac{g_m V_{gD} R_{i2}}{V_{gD}}$$